instituto superior de engenharia de lisboa

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica

Máquinas Elétricas II

Exercícios e Problemas de Aplicação Industrial

outubro 2026

Exercícios e Problemas de Aplicação Industrial

Máquinas Elétricas II

RECURSO EDUCACIONAL ABERTO (REA)
OPEN EDUCATIONAL RESOURCE (OER)

Licença: CC BY-SA 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Autor: Ricardo Luís
Instituição: ISEL
Ano: 2026

Repositório GitHub: https://github.com/Ricardo-Luis/me-2-oer/tree/main/exercises

Editor: Typst (ficheiros fonte .typ disponíveis no repositório)

Como citar este documento:

```
Ricardo Luís, "Exercícios e Problemas de Aplicação Industrial", Máquinas Elétricas
II, recurso educacional aberto, ISEL, 2026. [Online].
Disponível: https://github.com/Ricardo-Luis/me-2-oer/tree/main/exercises
```

Prefácio

Esta coletânea de exercícios e problemas de aplicação industrial está organizada em 3 capítulos:

- Máquinas de corrente contínua
- Máquinas síncronas trifásicas
- Transitórios de máquinas elétricas

O presente documento apresenta exercícios de caráter mais conceptual e problemas de aplicação industrial, permitindo uma progressão desde os conceitos fundamentais até situações práticas presentes na indústria. Em cada capítulo, os exercícios ou problemas são numerados sequencialmente (Exercício 1, Exercício 2, …), sendo o seu âmbito evidenciado pelo próprio contexto e enunciado.

Os exercícios ímpares estão completamente resolvidos, enquanto os exercícios pares constituem propostas de trabalho, apresentando apenas a indicação das resultados numéricos. Estes últimos destinam-se principalmente à resolução nas aulas teórico-práticas, adotando a Aprendizagem Baseada em Problemas como metodologia de ensino-aprendizagem. Deste modo, promove-se a discussão e a análise crítica dos temas, estimulando o desenvolvimento do pensamento analítico e a capacidade de resolução de problemas.

Entre os exercícios resolvidos, alguns estão resolvidos analiticamente como introdução ou sistematização de conceitos, enquanto outros estão resolvidos recorrendo à linguagem de computação científica `Julia`, através da realização de documentos computacionais (*notebooks*), usando o ambiente de desenvolvimento integrado: `Pluto.jl`. A utilização de *notebooks* interativos permite que os estudantes aprofundem a sua compreensão dos conceitos teóricos fundamentais e desenvolvam competências essenciais para a prática profissional. Além disso, a prática exploratória possibilita a aplicação dos conhecimentos na resolução de exercícios de forma interativa, a representação e análise gráfica de resultados, e a prática com ferramentas de engenharia.

Lisboa, setembro de 2025

Ricardo Luís

O verdadeiro processo educativo deve ser
o processo de aprender a pensar através
da aplicação de problemas reais.

— **John Dewey** (1859-1952)

Índice

Prefácio **1**

Máquinas de Corrente Contínua **1**

Exercício 1 1
Exercício 2 2
Exercício 3 2
Exercício 4 10
Exercício 5 11
Exercício 6 11
Exercício 7 12
Exercício 8 13
Exercício 9 14
Exercício 10 14
Exercício 11 15
Exercício 12 18
Exercício 13 19
Exercício 14 20
Exercício 15 20
Exercício 16 21
Exercício 17 21
Exercício 18 24
Exercício 19 25
Bibliografia 26

Máquinas Síncronas Trifásicas **27**

Exercício 1 27
Exercício 2 28
Exercício 3 28
Exercício 4 30
Exercício 5 30
Exercício 6 36
Exercício 7 37
Exercício 8 37

Exercício 9 38
Exercício 10 40
Exercício 11 41
Exercício 12 44
Exercício 13 44
Bibliografia 45

Transitórios de Máquinas Elétricas 41
Exercício 1 41
Exercício 2 41
Exercício 3 42
Exercício 4 43

Máquinas de Corrente Contínua

Exercício 1

Uma máquina de corrente contínua hexapolar tem 360 condutores em cavas do induzido. Cada polo magnético apresenta um arco polar de 20 cm, uma profundidade de 20 cm e uma indução magnética de 0,8 T. Com o rotor à velocidade de 1000 rpm, determine a força eletromotriz induzida, E_0, que se obtém se a máquina tiver:

a) enrolamento induzido do tipo imbricado;

b) enrolamento induzido do tipo ondulado.

Resolução:

Sejam:

- $2p = 6$ polos; $z = 360$ condutores;
- $b = 20$ cm (arco polar); $l = 20$ cm (profundidade)
- $B = 0{,}8$ T

Área da face do polo, A_p:

$$A_p = b\ l = 0{,}2 \times 0{,}2 = 0{,}04 \text{ m}^2$$

O fluxo magnético por polo, ϕ_p, vem:

$$\phi_p = B\ A_p = 0{,}8 \times 0{,}04 = 0{,}032 \text{ Wb}$$

Com a velocidade em rpm, a constante do induzido, k, vem dada por: $k = \dfrac{z\ p}{60\ a}$

Assim, obtém-se a força eletromotriz induzida, E_0, no enrolamento do induzido:

a) Enrolamento imbricado, $a = p$ (n.º de escovas igual ao n.º de polos):

$$E_0 = k\phi_p n = \frac{360 \times 3}{60 \times 3} \times 0{,}032 \times 1000 = 192 \text{ V}$$

b) Enrolamento ondulado, $a = 1$ (apenas um par de escovas):

$$E_0 = k\phi_p n = \frac{360 \times 3}{60 \times 1} \times 0{,}032 \times 1000 = 576 \text{ V}$$

(Fonte: Modificado a partir do exercício 5.5 de [Guru & Hiziroğlu, 2003])

Exercício 2

Considere um induzido de um gerador de corrente contínua tetrapolar com um enrolamento imbricado colocado em 28 cavas com 10 condutores em cada uma. O fluxo magnético por polo é 40 mWb e a velocidade do induzido (rotor) de 1200 rpm. O gerador alimenta uma carga e a corrente em cada condutor é 2 A. Quais são o binário e a potência desenvolvidos pelo gerador?

Resultados:

$T_d = 14{,}26$ Nm ; $P_d = 1{,}79$ kW

(Fonte: Modificado a partir do exercício 5.8 de [Guru & Hiziroğlu, 2003])

Exercício 3

Considere um gerador de corrente contínua com $2p = 6$ polos, enrolamento induzido imbricado simples, ou seja, $2a = 6$ circuitos derivados e $z = 624$ condutores úteis distribuídos uniformemente na periferia do induzido.

Sabe-se que a secção de cada condutor do induzido é $s = 8$ mm² e é percorrido por uma densidade de corrente, $J = 3$ A.mm^{-2}.

A máquina tem uma relação arco polar/passo polar, $b/\tau = 2/3$, e o induzido tem um diâmetro, $D = 220$ mm.

a) Determinar a força magnetomotriz (FMM) relativa à reação magnética do induzido, $\mathcal{F}_i$, na linha neutra geométrica;

b) Supondo que a máquina terá apenas polos auxiliares, determinar o número de espiras a colocar em polos auxiliares;


c) Suponha que se pretende a máquina com $\mathcal{F}_i$ totalmente compensada:
   1) Calcular o número de espiras a colocar num enrolamento de compensação, supondo que se abriram 6 cavas em cada polo principal. Calcular o número de condutores a inserir em cada cava;
   2) Dimensionar o numero de espiras a colocar nos polos auxiliares, depois de montados os enrolamentos de compensação.


Resolução:

Neste exercício foram usados dois tipos de resolução:


- **resolução numérica (computacional)**: usando os dados do exercício foi criado um modelo CAD (*Computer-Aided Design* - desenho assistido por computador) e CAE (*Computer-Aided Engineering* - engenharia assistida por computador), aplicando o método dos elementos finitos para o cálculo eletromagnético. O *software* utilizado foi o FEMM - Finite Element Method Magnetics. As soluções computacionais permitem obter a visualizar e quantificar linhas de indução magnética ajudando a compreender a reação magnética do induzido e os seus efeitos no funcionamento da máquina;
- **Resolução analítica**: é o objetivos principal deste exercício, proceder à compensação da Reação Magnética do Induzido (RMI), através do cálculo das forças magnetomotrizes envolvidas.

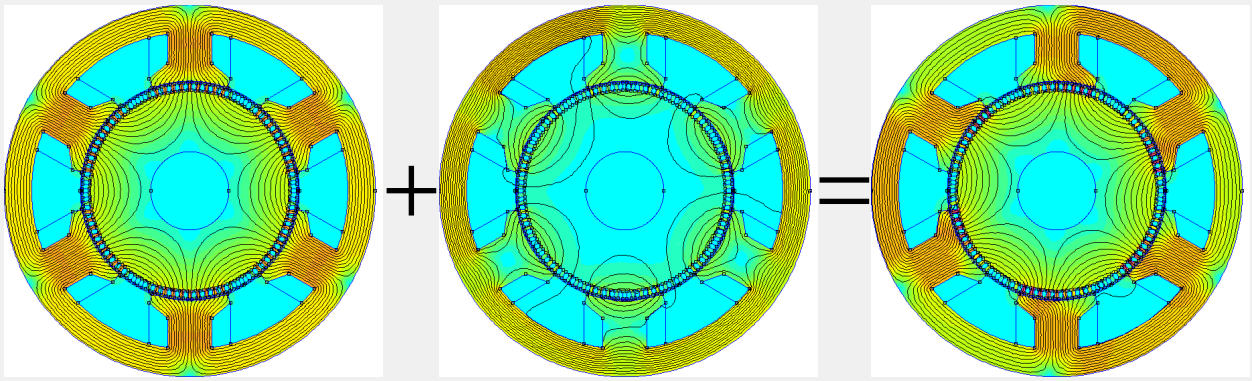campo indutor + campo induzido = campo resultante




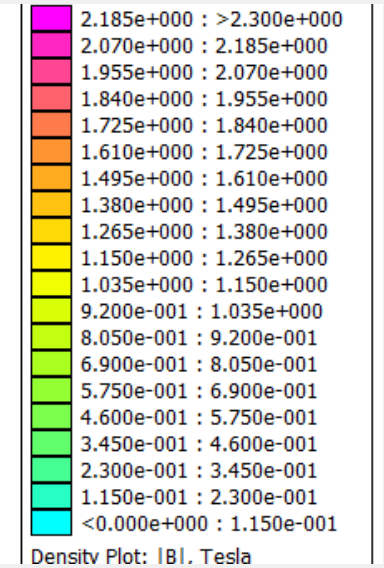

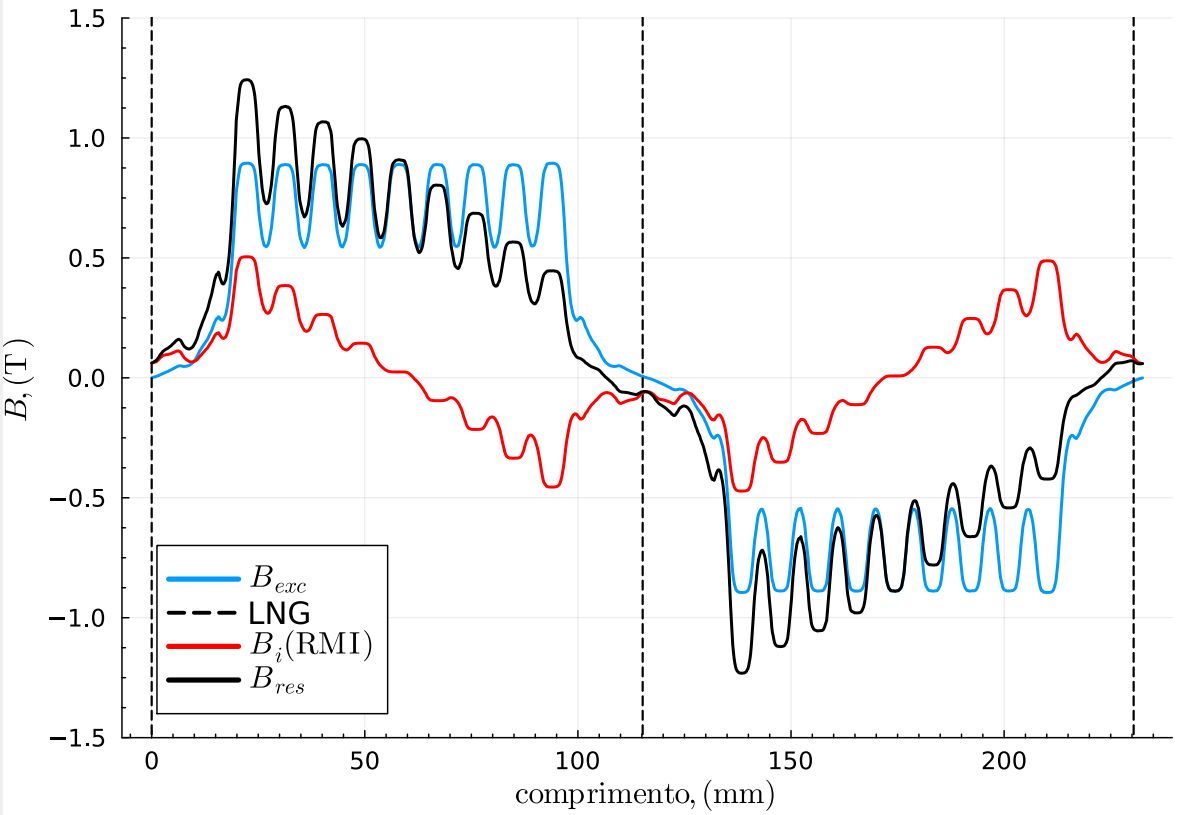campo indutor + campo induzido = campo resultante



FMM do campo indutor e campo induzido

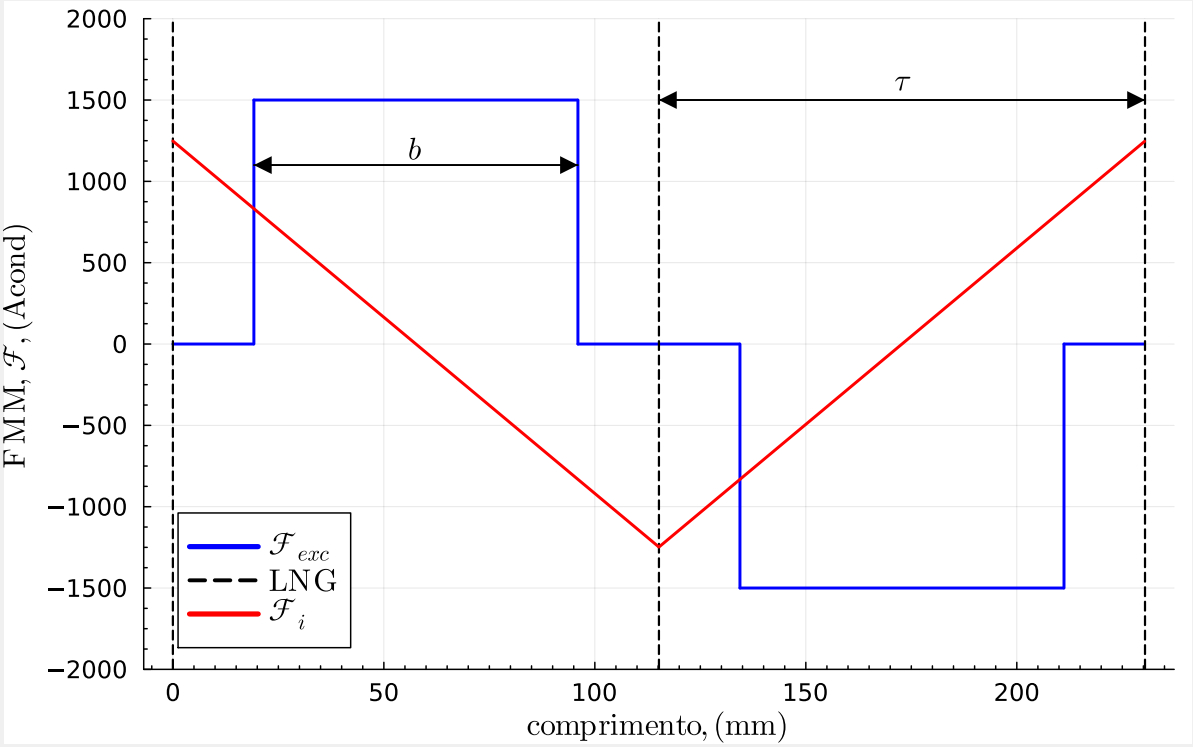

a)


$I_a = J\ s = 3 \times 8 = 24\ \text{A}$


$I = I_a\ 2a = 24 \times 2 \times 3 = 144\ \text{A}$


$\mathcal{F}_i = A\ \frac{\tau}{2}$ com: $A = \frac{z\ I}{4\ a\ p}\ \frac{1}{\tau}$ ou $\mathcal{F}_i = \frac{z\ I}{8\ a\ p}$, usando esta última expressão:

$\mathcal{F}_i = \frac{z\ I}{8\ a\ p} = \frac{624 \times 144}{8 \times 3 \times 3} = 1248\ \text{A.cond}$

b) Máquina CC com **polos auxiliares**:

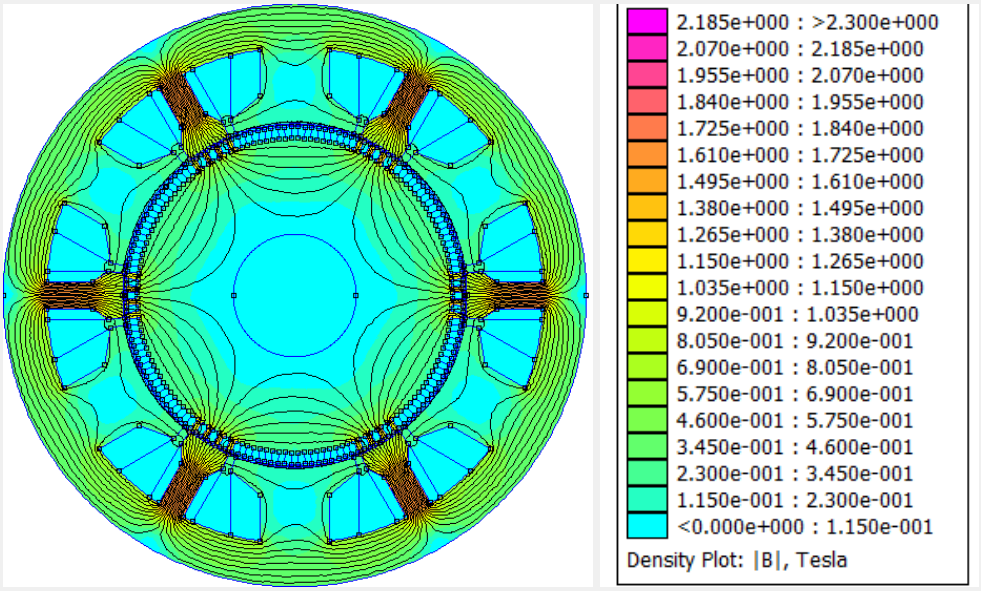

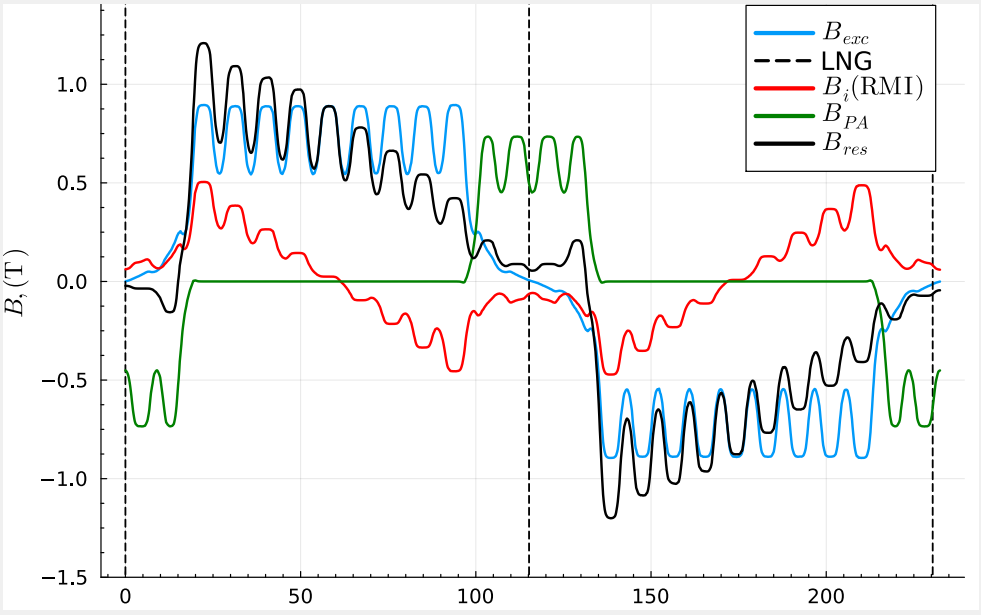

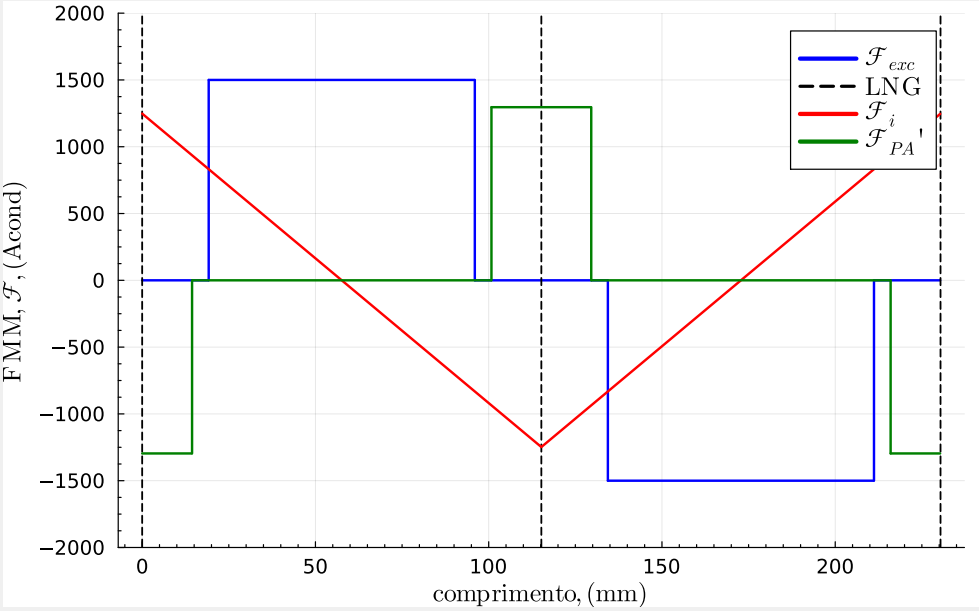

Para máquina com polos auxiliares:


$\mathcal{F}_{\mathrm{PA}} = \mathcal{F}_{\mathrm{i}}$ como: $\mathcal{F}_{\mathrm{PA}} = N_{\mathrm{PA}}\ I$, tém-se: $N_{\mathrm{PA}} = \dfrac{\mathcal{F}_{\mathrm{i}}}{I} = \dfrac{1248}{144} = 8{,}67$ espiras

Para facilitar a comutação considera-se o número inteiro acima, ou seja, 9 espiras.


Assim, obtém-se uma FMM corrigida para os polos auxiliares, $\mathcal{F}'_{\mathrm{PA}}$:


$\mathcal{F}'_{\mathrm{PA}} = 9 \times 144 = 1296$ A.cond

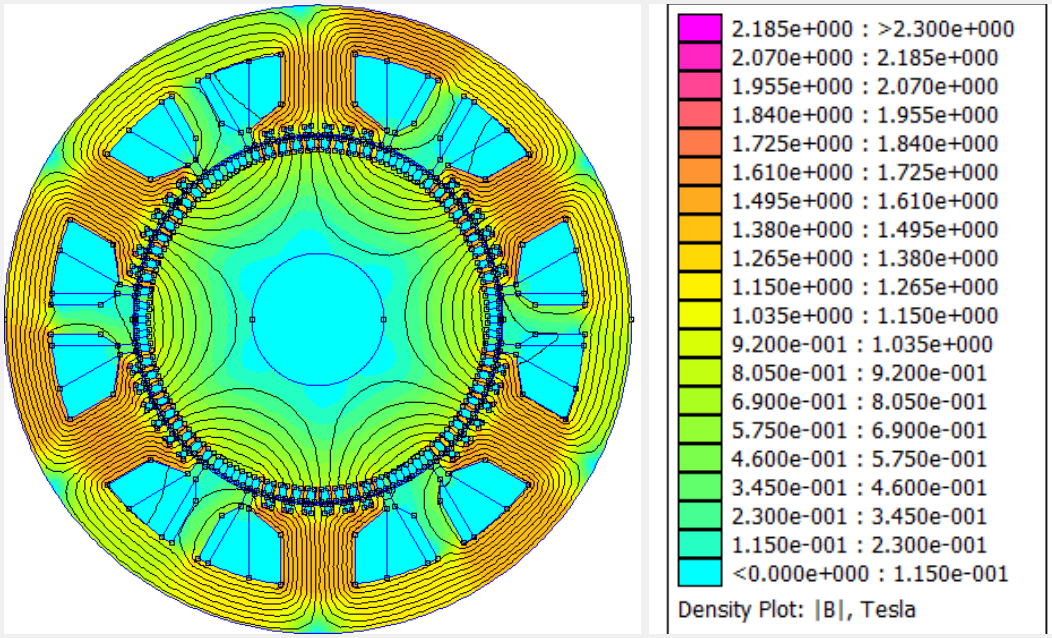
c) Máquina com RMI compensada (**polos auxiliares e enrolamentos de compensação**)



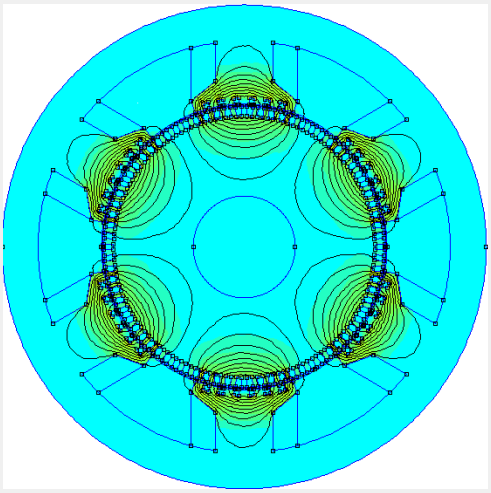c-1) Dimensiona-se primeiro os **enrolamentos de compensação**:



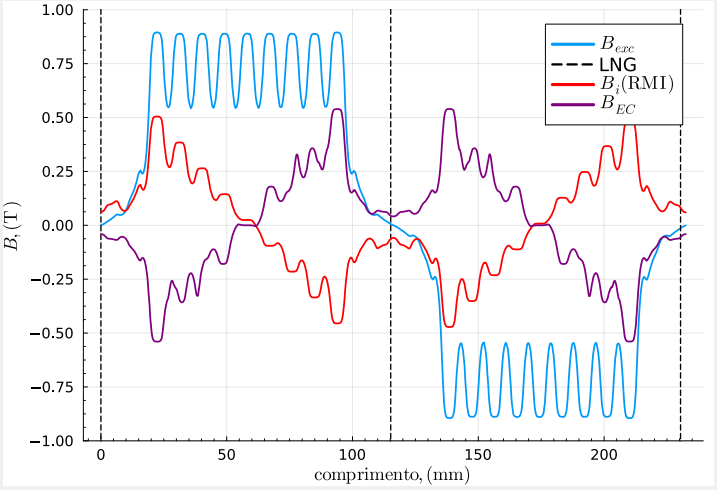

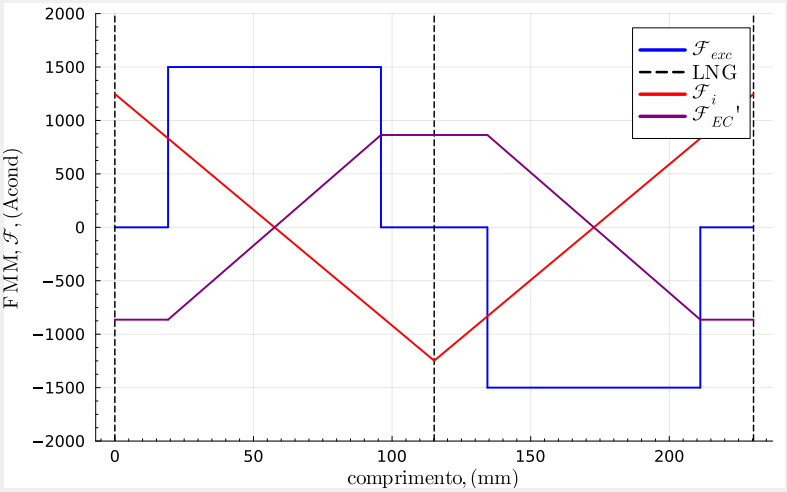

$\mathcal{F}_{\mathrm{EC}} = A\,\dfrac{b}{2}$ ou $\mathcal{F}_{\mathrm{EC}} = \mathcal{F}_{\mathrm{i}}\,\dfrac{b}{\tau}$, usando esta última expressão conhecido o valor de $\dfrac{b}{\tau}$:

$$\mathcal{F}_{\mathrm{EC}} = \mathcal{F}_{\mathrm{i}}\,\frac{b}{\tau} = 1248 \times \frac{2}{3} = 832 \text{ A.cond}$$

Por outro lado, como: $\mathcal{F}_{\mathrm{EC}} = N_{\mathrm{EC}}\ I$, o número de espiras do enrolamento de compensação obtém-se:


Assim, $\quad N_{\mathrm{EC}} = \dfrac{\mathcal{F}_{\mathrm{EC}}}{I} = \dfrac{832}{144} = 5{,}78 \text{ espiras}$

Considerando 6 cavas por polo principal, onde as espiras de 3 cavas se ligam ao polo seguinte e as das outras 3 cavas ao polo anterior, obtém-se $N'_{\mathrm{EC}} = 6$ espiras, colocando 2 espiras em cada cava.

Assim, obtém-se uma FMM corrigida para os enrolamentos de compensação, $\mathcal{F}'_{\mathrm{EC}}$:


$$\mathcal{F}'_{\mathrm{EC}} = 6 \times 144 = 864 \text{ A.cond}$$

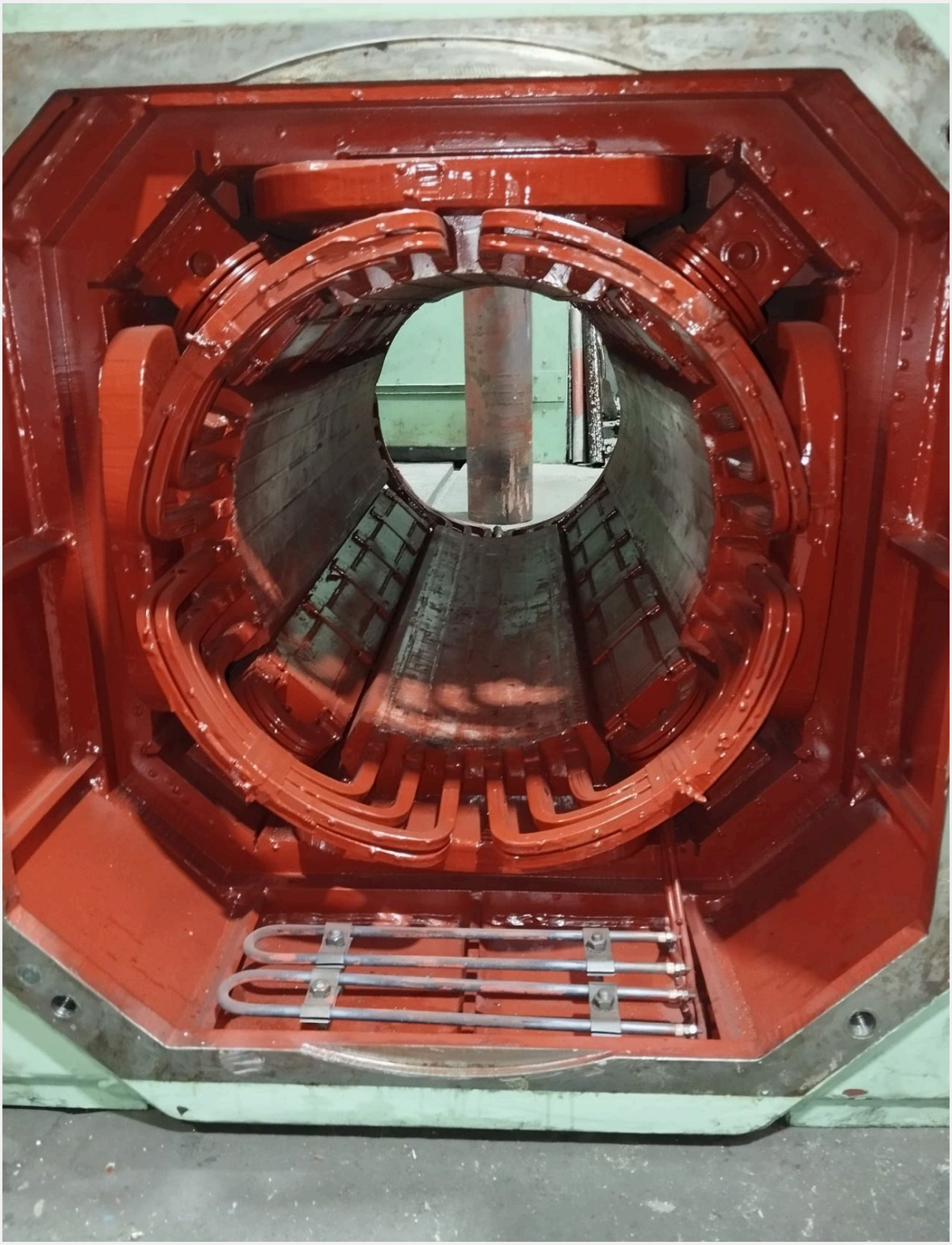
Fotografia exemplificativa de uma máquinas com enrolamentos de compensação (e polos auxiliares) com 6 cavas na cabeça das peças polares e 2 espiras por cava:



Fotografia resultante de trabalho de beneficiação de uma máquina de corrente contínua. Imagem do estator com polos auxiliares e enrolamentos de compensação (fonte: Lusonave).

c-2) e depois os **polos auxiliares**:

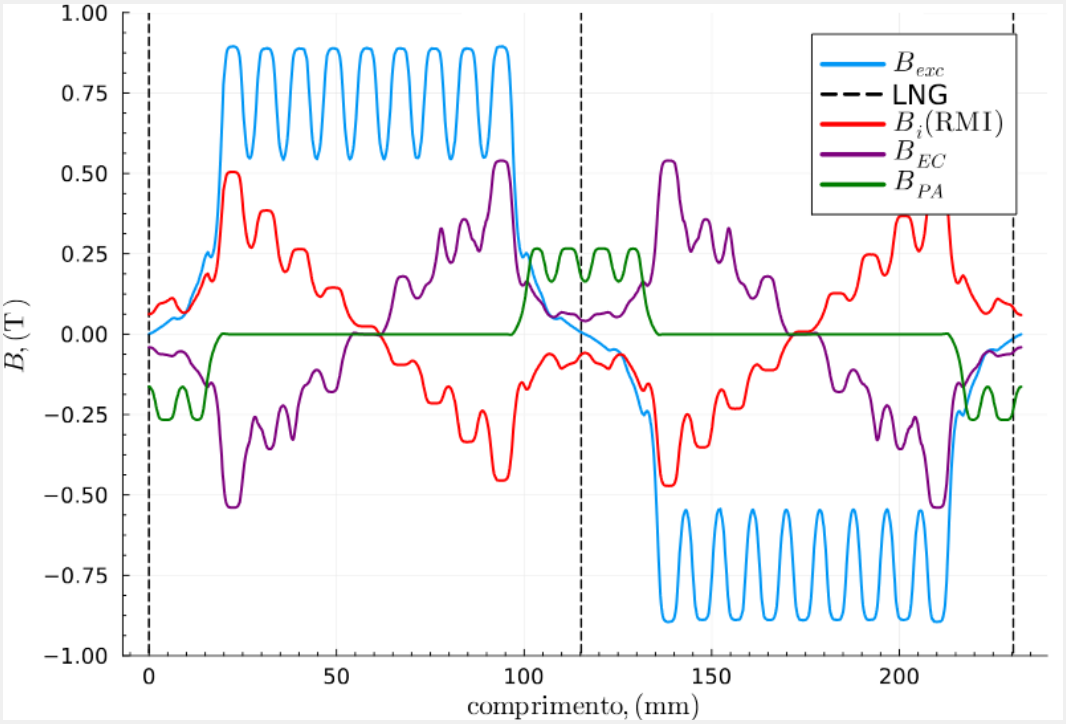

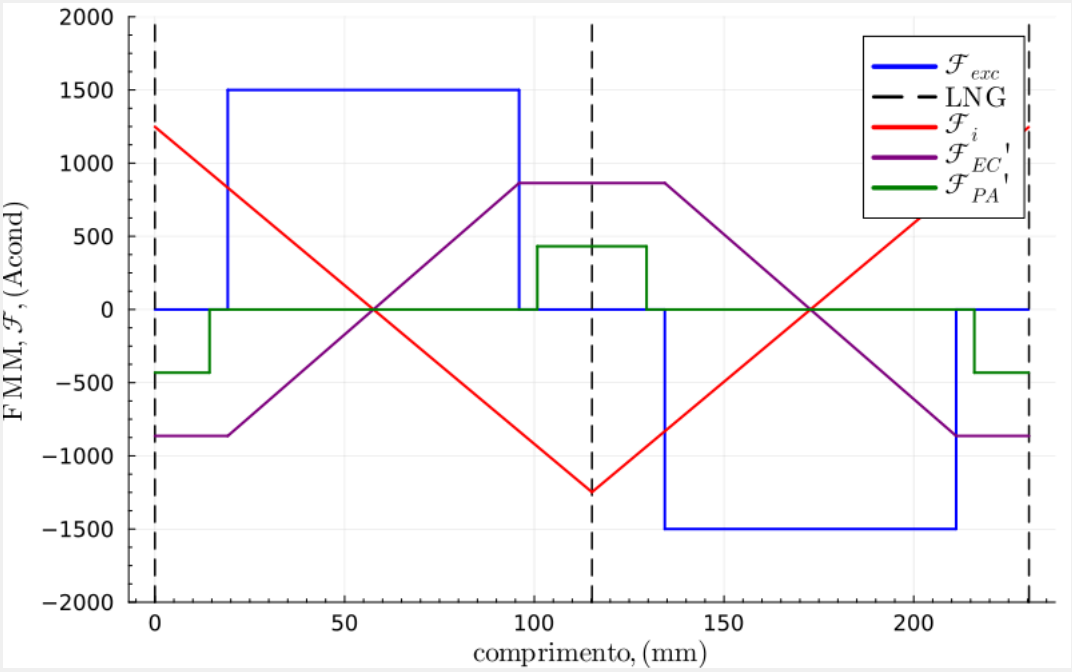

$$\mathcal{F}_{\mathrm{PA}} = \mathcal{F}_{\mathrm{i}} - \mathcal{F}'_{\mathrm{EC}} = 1248 - 864 = 384 \text{ A.cond}$$

$$N_{\mathrm{PA}} = \frac{\mathcal{F}_{\mathrm{PA}}}{I} = \frac{384}{144} = 2{,}67 \text{ cond}$$


Para facilitar a comutação considera-se o número inteiro acima, ou seja, 3 espiras.

Assim, obtém-se uma FMM corrigida para os polos auxiliares, $\mathcal{F}'_{\mathrm{PA}}$:

$\mathcal{F}'_{\mathrm{PA}} = 3 \times 144 = 432$ A.cond

Conclusão: após a montagem dos enrolamentos de compensação e dos polos auxiliares obtém-se uma FMM resultante, $\mathcal{F}_R$, nas Linhas Neutras Geométricas (posições das escovas):

$\mathcal{F}_R = \mathcal{F}_i - \mathcal{F}'_{\mathrm{PEC}} - \mathcal{F}'_{\mathrm{PA}} = 1248 - 864 - 432 = -48$ A.cond

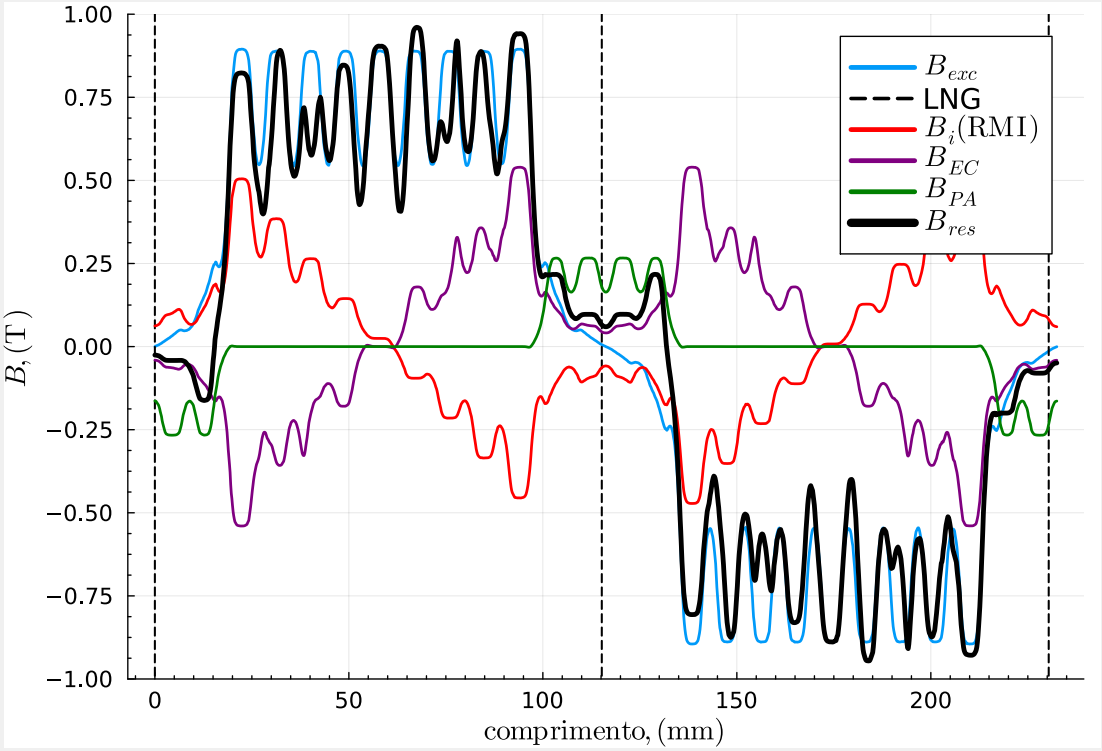

Exercício 4

Um enrolamento induzido de um dínamo possui $z = 640$ condutores, executado em imbricado simples para uma corrente nominal de 100 A e 2 pares de polos.

a) Dimensionar o número de espiras dos enrolamentos de compensação, N_{EC}, e dos polos auxiliares, N_{PA}, para uma compensação total da reação magnética do induzido. Considere que os polos de excitação da máquina preenchem 70 % do perímetro total, visto do rotor;

b) Redimensione N_{EC} e N_{PA} considerando um enrolamento induzido ondulado simples.

Resultados:

a) $N_{\mathrm{EC}} = 14$ espiras; $N_{\mathrm{PA}} = 6$ espiras

b) $N_{\mathrm{EC}} = 28$ espiras; $N_{\mathrm{PA}} = 12$ espiras

Exercício 5

Um gerador de corrente contínua $[220\ \mathrm{V},\ 12\ \mathrm{A},\ 1500\ \mathrm{rpm}]$ com excitação independente foi ensaiado em vazio e em carga, à velocidade nominal, tendo-se obtido as seguintes características:

E_0 [V]	20	180	238	270	284	300
i [A]	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	1,50

U [V]	278	260	242	216	186	156	128	96	62
I [A]	0	5	10	15	20	25	30	35	40

a) Determine a queda de tensão interna total deste gerador;

b) O que é a resistência crítica de um gerador com uma excitação derivação? Qual a sua importância? Como se determina (aproximadamente) na prática?

c) Qual a resistência do enrolamento indutor, sabendo que como gerador derivação, à velocidade nominal, sem reóstato de campo, $U_0 = 294$ V;

d) Explicite qualitativamente qual a influência que a variação da resistência de campo tem, sobre a característica externa do gerador derivação. Justifique sucintamente;

e) Nas condições de excitação da alínea c), como proceder para obter uma tensão de vazio de 336 V?

Resolução do Exercício 5: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

Exercício 6

Um gerador de excitação em derivação apresenta a seguinte característica de vazio, a 1500 rpm:

i[A]	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0
E[V]	20	120	200	235	250	270	285	300

$R_i = 2{,}0\ \Omega$

$R_d = 300\ \Omega$

Considere que o gerador tem incorporado polos auxiliares e enrolamentos de compensação.

a) Com o gerador acionado a 1500 rpm, determine o valor do reóstato de campo para obter o ponto de funcionamento $(35\ \text{A}; 180\ \text{V})$;

b) Determine o valor da velocidade de acionamento do gerador, para que sem reóstato de excitação, a máquina funcione nas mesmas condições da alínea a);

c) Nas condições da alínea a) (1500 rpm e reóstato de campo), determine a razão de equivalência (N_s/N_d), para se obter o ponto de funcionamento $(35\ \text{A};\ 200\ \text{V})$. Considere que o enrolamento de excitação série tem uma resistência de $0{,}5\ \Omega$.

Resultados:

a) $150\ \Omega$; **b)** 1389 rpm; **c)** $0{,}39/35$


Exercício 7

Um gerador de excitação composta ligado em longa derivação e fluxo de excitação série aditivo apresenta as seguintes características:

$P = 8{,}75$ kW	$U = 250$ V	$R_d = 223\ \Omega$	$R_i = 1{,}3\ \Omega$	$R_s = 0{,}1\ \Omega$
$n = 1500$ rpm	$n_{\text{mag}} = 1500$ rpm	$N_d = 2000$ espiras	$N_s = 50$ espiras	$E_0 = \text{f}(I_{\text{exc}})$:

I_{exc} [A]	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7
E_0 [V]	15	100	170	220	250	260	270	280	290	300	310

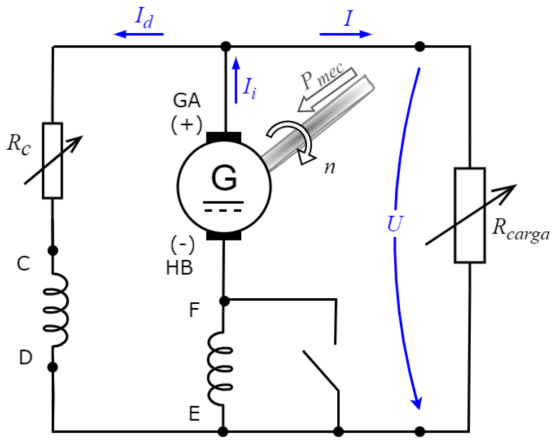Considere ainda um interruptor em paralelo com o enrolamento indutor série, de acordo com esquema seguinte:



a) Calcule o valor da tensão em vazio sem reóstato de excitação. Explique se o estado do interruptor influencia o valor da tensão de vazio do gerador;

b) Com o interruptor desligado, calcule o valor da queda de tensão devido à reação magnética do induzido, sabendo que nas condições nominais se obtém uma regulação plana;

c) Com o interruptor ligado explicite qualitativamente a característica exterior do gerador. Qual a variação do ponto de funcionamento da característica externa para uma dada resistência de carga, nas seguintes situações:

1) aumento da velocidade de acionamento;

2) diminuição do reóstato de campo derivação.

Resolução do Exercício 7: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

Exercício 8

Considere um gerador série com 5 espiras/polo, com uma característica magnética que passa pelos seguintes pontos, a 1200 rpm:

$\mathcal{F}$ [Ae]	0	200	600	1000
E_0 [V]	5	120	160	170

Sabe-se que as perdas rotacionais são de 1200 W, $R_a = 0{,}2\ \Omega$ e que $R_s = 0{,}05\ \Omega$.

a) Determine a queda de tensão de tensão devido à reação magnética do induzido, quando alimenta uma carga de $1\ \Omega$, com 120 A;

b) Considere que a reação magnética do induzido se traduz numa perda de fluxo de $5\,\%$. Será possível obter a tensão de 150 V, para a mesma corrente? Justifique;

c) Tentou-se colocar este dínamo série a funcionar sobre uma carga de $3\ \Omega$, mas tal não foi possível. Comente a situação;

d) Determine o valor da corrente correspondente ao rendimento máximo.

Resultados:

a) 10 V ; **d)** 69,3 A

Exercício 9

Conhecem-se as características externas de dois dínamos de excitação derivação, de 220 V, 110 kW, ligados em paralelo:

I [A]	0	200	400	500	700	900
U_1 [V]	229,5	226,5	222,5	220,0	213,0	205,5
U_2 [V]	224,0	223,0	221,0	220,0	217,5	214,0

a) Como repartiriam as duas máquinas uma corrente de 1500 A? Qual a tensão?

b) O que se verifica para cargas reduzidas e próximas de zero? $0 < I < 250$ A

c) Complete:

"Em sobrecarga a máquina com _____ regulação, fornece _____ corrente".

Resolução do Exercício 9: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em `Pluto`.jl – julia.

Exercício 10

Dois dínamos iguais, de excitação em derivação, têm a seguinte característica magnética a 1500 rpm:

i [A]	0,0	0,2	0,6	1,0	1,4
E [V]	20	200	220	240	260

A resistência do induzido é de $0{,}4\ \Omega$ e a do indutor de $150\ \Omega$; têm cada um, igualmente, ligado um reóstato de campo de valor máximo $300\ \Omega$.

As duas máquinas encontram-se em paralelo, com uma carga $(100\text{ A}, 200\text{ V})$ rodando o **dínamo A** a 1500 rpm.

a) Inicialmente o **dínamo B** está sem carga. Determine o reóstato de campo do **dínamo A**;

b) Determine a corrente de curto-circuito do **dínamo A**;

c) O **dínamo A** assegura 75 A, da carga total. Como proceder para que o **dínamo B** assegure a restante? Apresente os cálculos.


Resultados:

a) $R_c^{\mathrm{A}} = 50\ \Omega$; **b)** 50 A

c) Atuando apenas no reóstato de campo, resulta $R_c^{\mathrm{B}} > R_c^{\mathrm{máx}}$, logo é necessário atuar também na velocidade. Por exemplo, considerando $R_c^{\mathrm{B}} = 50\ \Omega$, obtém-se 1312,5 rpm.

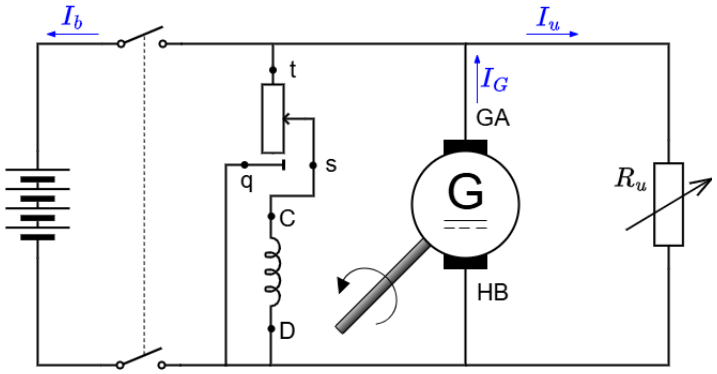Exercício 11

Considere um gerador *shunt*, acionado com velocidade constante, que alimenta uma resistência de utilização $R_u = 7\ \Omega$. A este circuito é ocasionalmente ligada uma bateria de ácido-chumbo para carregamento, de acordo com o esquema elétrico seguinte:



Característica externa do gerador:

I_G [A]	0,0	10	20	30	40	50	60
U_G [V]	312	300	284	262	234	200	160

A bateria é constituída por 100 elementos em série e é carregada sempre que o seu SOC (de *State Of Charge*) atinge 25 % (aproximadamente 1,95 V/elemento). A resistência interna de cada elemento da bateria é de 8 mΩ.

Determinar a tensão de funcionamento da montagem, quando a bateria é ligada ao circuito (gerador + carga R_u), a corrente do gerador, I_G, a corrente na carga de utilização, I_u, e a corrente de carga inicial da bateria, I_b.

Resolução:

A tensão de vazio da bateria, E_b, para SOC= 25 %, vem dada por:

$$E_b = 100 \times 1{,}95 = 195\ \mathrm{V}$$

A resistência interna da bateria, R_b, com os seus elementos em série:

$$R_b = 100 \times 8 \times 10^{-3} = 0{,}8\ \Omega$$


A equação de carga da bateria, $U_b = \mathrm{f}(I_b)$, vem dada por:

$$U_b = E_b + R_b\, I_b \;\Leftrightarrow\; U_b = 195 + 0{,}8\, I_b$$

No gráfico seguinte são representadas:

- a característica externa do gerador, $U_G = \mathrm{f}(I_G)$
- reta da carga de utilização, $U_u = \mathrm{f}(I_u)$
- reta de carga da bateria, $U_b = \mathrm{f}(I_b)$

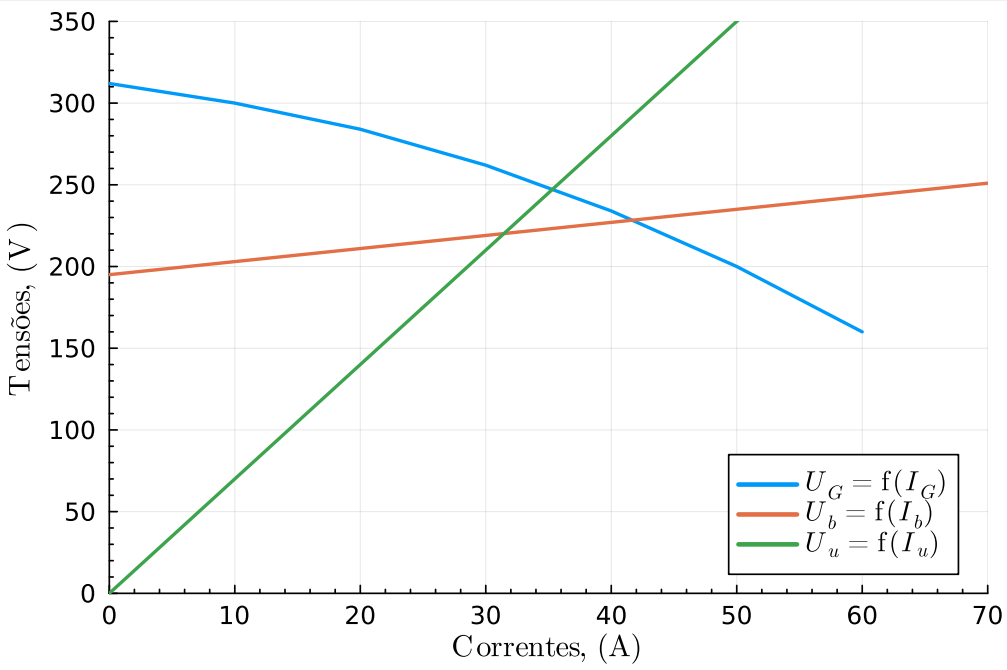Torna-se necessário agrupar as cargas do gerador (resistência de utilização e a bateria) para determinar o ponto de funcionamento do gerador e das cargas.



O agrupamento das cargas tem de obedecer ao funcionamento do circuito, ou seja:

- as tensões de cada ramo serão iguais: $U = U_G = U_u = U_b$
- o gerador alimenta a resistência de utilização e a bateria: $I = I_G \approx I_u + I_b$

Nota: A corrente de excitação do gerador, I_d, é muito menor que as correntes do induzido do gerador e das cargas, por conseguinte, despreza-se a sua representação no gráfico:


$$I_d \ll \{I_b, I_u, I_G\}$$

O gráfico seguinte apresenta o processo gráfico de determinação da característica de carga combinada, $U_c = \mathrm{f}\,(I)$, com $I = I_b + I_u$, correspondente ao agrupamento das cargas. Dado que da soma de duas retas, resulta uma nova reta, são apenas necessários considerar 2 níveis de tensão para obter 2 pontos da característica de carga combinada. Assim:


- o ponto a verde, foi obtido escolhendo o nível de tensão correspondente ao da bateria desligada, ou seja, E_b. Nesta situação, $I_b = 0$, por conseguinte, $I = I_u$
- o ponto vermelho, foi obtido escolhendo o nível de tensão em que as retas da carga de utilização e da bateria se intersetam, ou seja, $I_u = I_b$. Para esse nível de tensão, ponto vermelho será então colocado na abcissa correspondente ao dobro da corrente.

Unindo os pontos (verde e vermelho), obtém-se a característica de carga combinada:

$U_c = \mathrm{f}\,(I)$

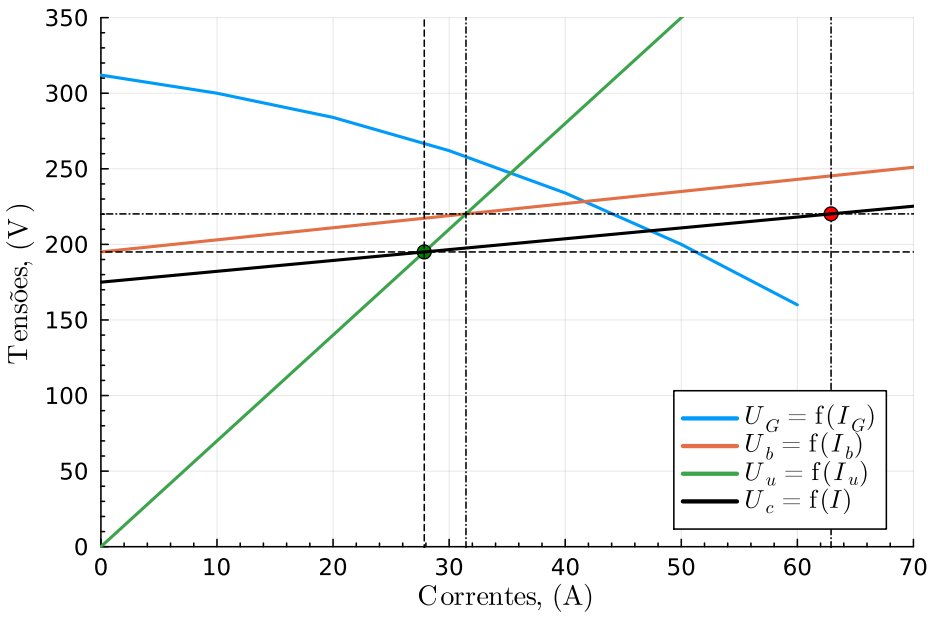

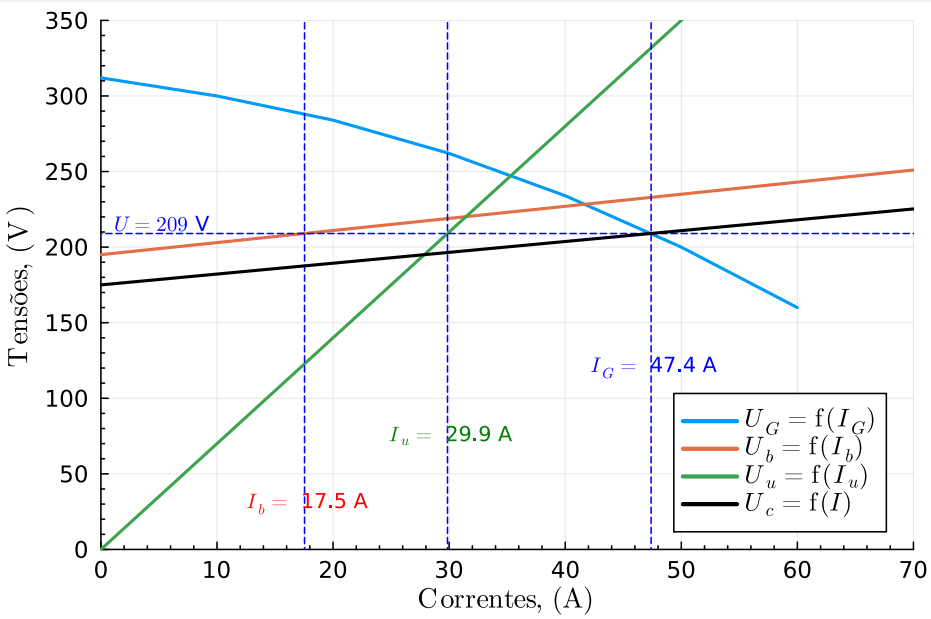A interseção da característica de carga combinada com a característica externa do gerador de corrente contínua define o ponto de funcionamento do circuito: $(I_G; U) = (47{,}4\ \mathrm{A}; 209\ \mathrm{V})$.



Por outro lado, a partir da tensão de funcionamento, $U = 209$ V, consultam-se nas retas de carga de utilização e de carga da bateria, obtendo os respetivos valores de corrente, I_u e I_b, fornecidos pelo gerador:

$$I_u = 29{,}9 \text{ A} \qquad ; \qquad I_b = 17{,}5 \text{ A}$$

Em alternativa à determinação gráfica da característica da carga combinada, dado que corresponde à soma de duas retas, é possível a sua determinação analítica. Atendendo que:

$$U_c = U_b = U_u \quad \text{e que} \quad I = I_b + I_u \quad \text{então:}$$

$$I = \frac{U_c - E_b}{R_b} + \frac{U_c}{R_u}$$

Manipulando a equação anterior obtém-se a equação da reta de carga combinada (carga de utilização + bateria), $U_c = \text{f}\,(I)$:

$$U_c = \frac{R_u}{R_u + R_b} E_b + \frac{R_u R_b}{R_u + R_b} I$$

Exercício 12

Um motor série com o induzido de $0{,}8\ \Omega$ e o indutor de $0{,}4\ \Omega$ foi posto a funcionar como dínamo:

- Excitado separadamente a 50 A e acionado a 1500 rpm, deu 230 V sobre os terminais em vazio;
- Com excitação série, debitando 50 A e à mesma velocidade deu 150 V.

Sabendo que as perdas mecânicas e magnéticas, $p_{(\text{mec+Fe})}$, são 400 W, calcular:

a) A velocidade quando absorve 50 A como motor série de uma rede de 220 V;

b) O binário mecânico que transmite à carga nesta situação;

c) Trace qualitativamente as características de binário e de velocidade deste motor. Explicite a influência da introdução de um reóstato de campo, sobre estas características.

Resultados:


a) 1174 rpm ; **b)** $61{,}8$ Nm

Exercício 13

Considere um motor de corrente contínua, com a seguinte chapa de características: 17 kW, 250 V, 1200 rpm, $\eta = 85\ \%$.

Conhecem-se ainda os seguintes parâmetros:

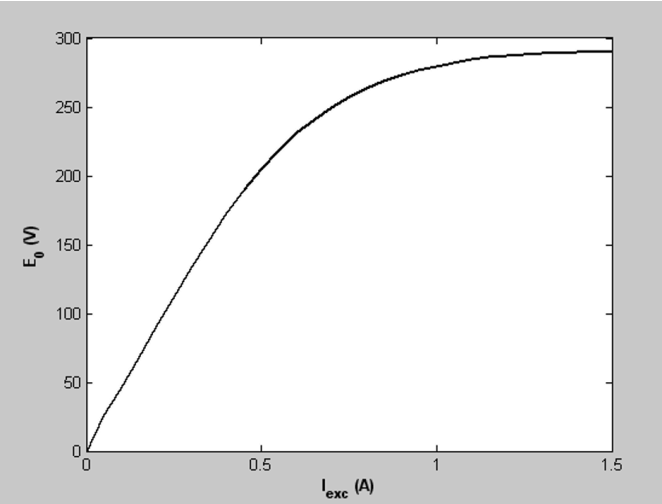$E_0 = f(I_{\text{exc}})$, $n = 1200$ rpm
$R_i = 0{,}6\ \Omega$
$R_s = 0{,}1\ \Omega$, 30 espiras
$R_d = 200\ \Omega$, 3000 espiras



a) Com o motor em excitação derivação, determine o valor do reóstato de campo, nas condições nominais (U_n, I_n, n_n);

b) Utilizando o reóstato de campo calculado na alínea anterior, determine as características de velocidade, binário e mecânica deste motor (excitação derivação);

c) Idem, com excitação composta em longa derivação aditiva e subtrativa. Representar as características nos mesmos gráficos para comparação;

d) Determinar as curvas características com o circuito de derivação desligado (motor série). Representar as características nos mesmos gráficos para comparação;

e) Considere o motor com excitação separada, $U_{\text{exc}} = 240$ V, com o reóstato de campo calculado na alínea a). Explicite a variação da característica de velocidade nas situações:

   1) aumento de tensão do induzido;

   2) diminuição do reóstato de campo;

   3) aumento da resistência adicional.

Resolução do Exercício 13: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

Exercício 14

Um motor excitação derivação apresenta as seguintes características:

$$U_n = 220\ \text{V} \qquad I_n = 42\ \text{A} \qquad n_n = 1500\ \text{rpm} \qquad R_a = 0{,}34\ \Omega$$

a) No ensaio em vazio obtiveram-se os seguintes valores:

$$U = 220\ \text{V} \qquad n = 1600\ \text{rpm} \qquad I_a = 3\ \text{A} \qquad I = 4{,}6\ \text{A}$$

Calcule o binário de perdas;

b) Obtenha a equação da velocidade, $n = \text{f}\,(I_a)$;

c) Dimensione um reóstato de arranque por pontos para que: $40\ \text{A} \leq I_{\text{arr}} \leq 65\ \text{A}$.

Resultados:

a) 3,92 Nm **b)** $n(\text{rpm}) = \dfrac{\text{-}\,100}{37{,}4}(I_a - 3) + 1600$

c) Resistências entre os 6 contactos (Ω): 1,30; 0,80; 0,49; 0,30; 0,15. , Reóstato: 3,04 Ω .

Exercício 15

Um motor série de 12 kW, 250 V, 1400 rpm, 80 % de rendimento, velocidade máxima 2400 rpm, tem a seguinte característica magnética obtida a 1500 rpm:

I_{exc} (A)	10	20	30	40	50	60	70	80
E_0 (V)	80	140	190	225	250	270	285	295

Sabendo que a resistência do induzido é 0,35 Ω e a do indutor é 0,1 Ω, calcular:

a) As perdas mecânicas e no ferro, $p_{(\text{mec+Fe})}$;

b) O valor mínimo da corrente que o motor pode absorver;

c) A queda de tensão devida à reação magnética do induzido a plena carga;

d) A potência do motor que corresponde ao rendimento máximo;

e) Explicite qualitativamente a influência do reóstato de campo sobre a característica de velocidade do motor série;

f) Explicite qualitativamente a influência do reóstato de campo sobre a característica de binário do motor série.

Resolução do Exercício 15: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

Exercício 16

Um motor série alimentado a 250 V tem uma resistência de induzido de 0,2 Ω e uma resistência de indutor de 0,15 Ω. Este enrolamento indutor tem um reóstato de campo de 0,1 Ω munida de interruptor.

a) Suponha o interruptor aberto. Nestas condições, o motor fornece um binário útil de 25 Nm, rodando a 800 rpm e consumindo uma corrente de 10 A.
Calcule o rendimento, η (%), o binário eletromagnético, T_d, e as perdas mecânicas e magnéticas, $p_{(\mathrm{mec+Fe})}$;

b) Suponha o interruptor fechado. Quais os novos valores da corrente consumida e de velocidade, quando o binário eletromagnético duplica. Explicite as hipóteses efetuadas;

c) Trace qualitativamente a característica de binário útil deste motor. Explicite o que acontece à mesma quando se varia a tensão da rede. Justifique.

Resultados:

a) 83,8 % ; 29,4 Nm ; 370,6 W **b)** 22,4 A ; 888 rpm

Exercício 17

Um motor *shunt* com a chapa de características: 45 kW, 500 V, 100 A, 1600 rpm, apresenta uma resistência do induzido de 0,33 Ω e utilizará uma travagem por contracorrente, a partir da situação de funcionamento nominal.

Sabendo que a corrente inicial de travagem deve estar limitada a 150 A, calcule:

a) O binário útil, T_u, e a força contraeletromotriz, E', à plena carga;

b) O valor da resistência de travagem;

c) Analise qualitativamente o binário desenvolvido no instante de paragem do motor. O que sucede a partir desse instante?

d) Considere uma travagem reostática (ou dinâmica). Calcule a corrente de travagem inicial se utilizar a resistência de travagem anterior, partindo da situação nominal.


Resolução:

a) Da chapa de características obtém-se o binário útil:

$$T_u = \frac{P_u}{\frac{2\,\pi\,n_n}{60}} = \frac{45\,000}{\frac{2\,\pi\,1600}{60}} = 268{,}6 \text{ Nm}$$

Cálculo de E': $\quad E' = U - R_i\,I_n = 500 - 0{,}33 \times 100 = 467 \text{ V}$

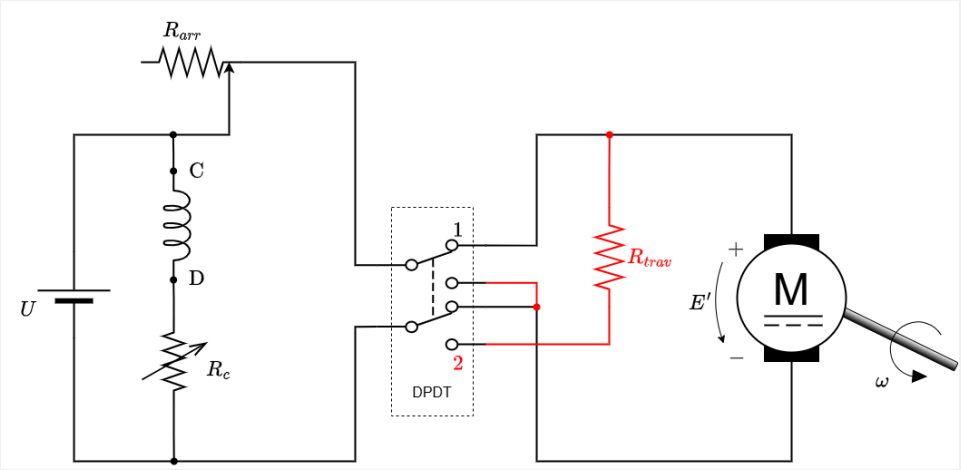b) A figura seguinte apresenta o esquema correspondente ao motor *shunt* equipado com interruptor DPDT (*Double Pole, Double Throw* – Dois Polos, Duas Posições) para a manobra de **travagem por contracorrente**:



Quando o DPDT comuta para realizar travagem por contracorrente (posição 2), o terminal negativo do induzido do motor passa a estar ligado ao terminal positivo da fonte de alimentação CC, enquanto o terminal positivo do motor fica ligado ao terminal negativo da fonte através de uma resistência de travagem, R_{trav}.

Assim, circulando na malha de potência, tem-se a seguinte equação:

$$-U - E' + (R_i + R_{\text{trav}})\,I_{\text{trav}} = 0 \quad \Rightarrow \quad I_{\text{trav}} = \frac{U + E'}{R_i + R_{\text{trav}}}$$

Note-se que a corrente de travagem, I_{trav}, circula no sentido contrário ao da corrente do motor com o DPDT na posição 1. Assim, o binário desenvolvido durante a travagem é contrário ao movimento do rotor, forçando a diminuição da velocidade, ω.

Com a diminuição da velocidade, ω, diminui a força contraeletromotriz, E', e por conseguinte, a corrente e o binário durante a manobra de travagem do motor CC.

Manipulando a expressão anterior para obter a resistência de travagem, R_{trav}, vem:

$$R_{\text{trav}} = \frac{U + E'}{I_{\text{trav}}} - R_i = \frac{500 + 467}{150} - 0{,}33 = 6{,}12\ \Omega$$

c) Relacionando o binário desenvolvido, T_d, com a velocidade, ω, vem consecutivamente:

$$T_d = K\,\phi\,I_i$$

Particularizando para o binário desenvolvido durante a travagem, $T_{d_{\text{trav}}}$, considerando I_{trav}:

$$T_{d_{\text{trav}}} = K\,\phi\left(\frac{U+E'}{R_i+R_{\text{trav}}}\right) \qquad \text{como:} \qquad E' = K\,\phi\,\omega$$


$$T_{d_{\text{trav}}} = \frac{K\,\phi\,U}{R_i+R_{\text{trav}}} + \frac{(K\,\phi)^2\,\omega}{R_i+R_{\text{trav}}} \quad \text{, quando:} \quad \omega = 0 \;\Rightarrow\; T_{d_{\text{trav}}} = \frac{K\,\phi\,U}{R_i+R_{\text{trav}}}$$

Analisando a expressão anterior, verifica-se que a 2ª parcela diminui durante a manobra de travagem até se anular no momento em que: $\omega = 0$.

No entanto, a 1ª parcela permanece sempre no mesmo valor, pelo que, no instante seguinte àquele em que a velocidade se anula, se nada for feito, o motor arranca com esse valor de binário (da 1ª parcela) no sentido contrário. Conclui-se que é necessário prever um automatismo que desligue o motor da fonte de alimentação CC, assim que a velocidade se anule.

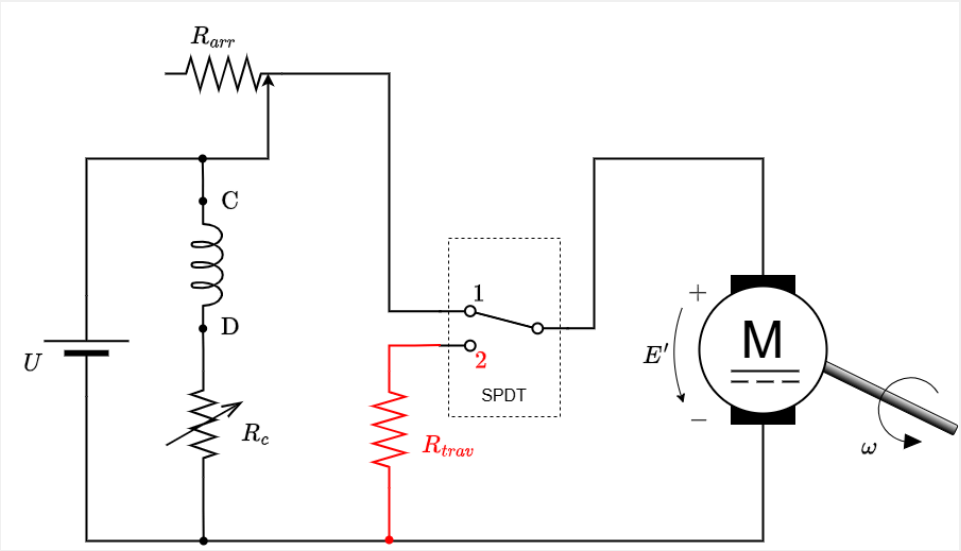d) A **travagem reostática** consiste em desligar o circuito do induzido do motor da fonte de alimentação CC e ligá-lo sobre uma resistência de travagem. A máquina CC irá agora funcionar como um gerador de excitação separada (fluxo constante) alimentando a resistência de travagem. Como não existe acionamento do "gerador" (força motriz), a velocidade diminui acentuadamente em poucos instantes.

O esquema elétrico da figura seguinte utiliza um interruptor SPDT (*Single Pole, Double Throw* – Um Polo, Duas Posições) para a manobra de travagem reostática:




Analisando a circulação da corrente de travagem (interruptor SPDT na posição 2), no momento inicial desta manobra, tem-se:

$$I_{\text{trav}} = \frac{E'}{R_i+R_{\text{trav}}} = \frac{467}{0{,}33+6{,}12} = 72{,}4\ \text{A}$$

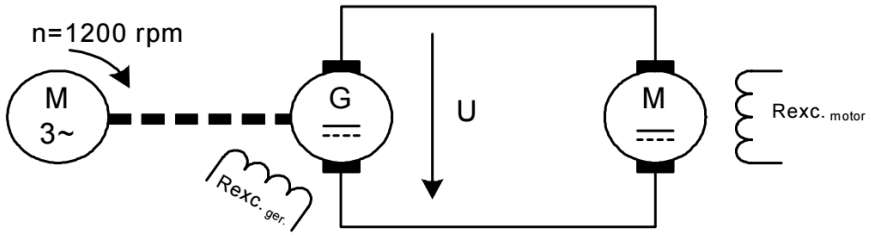Exercício 18

Um motor de corrente contínua de excitação separada, 10 kW, 250 V, 88 % de rendimento, é alimentado a partir de um sistema Ward Leonard, apresentado no seguinte esquema de princípio de funcionamento:



Conhecem-se as características magnéticas obtidas a 1200 rpm do gerador e do motor:

Gerador:	i(A)	0,0	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	$R_i = 0{,}8\,\Omega$	$R_d = 120\,\Omega$
	E(V)	12	110	200	260	290	310	$U_{\text{exc}} = 240$ V	$\Delta E = 0$ V

Motor:	i(A)	0,0	0,4	0,8	1,2	1,6		$R_i = 1{,}6\,\Omega$	$R_d = 150\,\Omega$
	E(V)	10	105	190	240	265		$U_{\text{exc}} = 240$ V	$\Delta E = 0$ V

a) Calcule a velocidade e o binário eletromagnético do motor a plena carga, com: $R_c^{\text{ger}} = 180\,\Omega$ e $R_c^{\text{mot}} = 50\,\Omega$;

b) Regule através do sistema Ward Leonard a velocidade do motor para 1100 rpm a meia carga. Calcule o valor do reóstato de campo para essa situação;

c) Quando a corrente de excitação do gerador atingir o seu valor máximo, como poderá aumentar a velocidade do motor de corrente contínua? Justifique;


d) Refira quais as vantagens na substituição do sistema Ward Leonard por um variador eletrónico de velocidade.

Resultados:

a) 455 rpm ; 87 Nm **b)** $53\,\Omega$

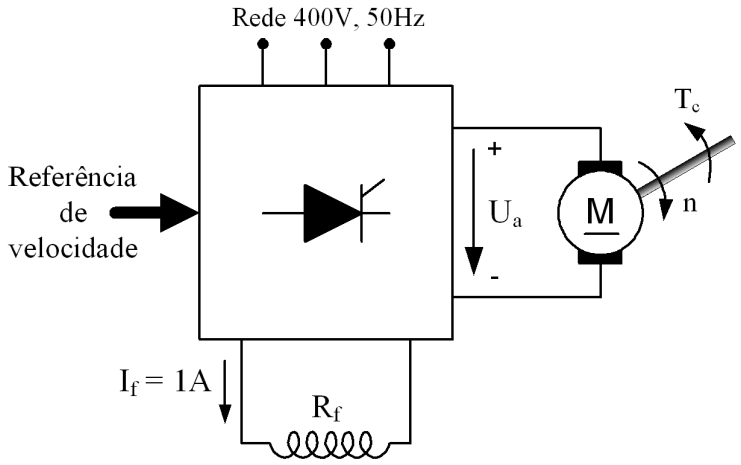Exercício 19

Considere um motor de corrente contínua alimentado a partir de um sistema Ward-Leonard eletrónico, de acordo com a figura seguinte:



$P_n = 5$ kW

$T_n = 30$ Nm

$I_n = 40$ A

$R_a = 0{,}8\,\Omega$

Conhece-se ainda a característica magnética da máquina obtida às 2000 rpm:

I_f (A)	0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
E_0 (V)	20	160	210	235	250	260	265

a) Determine qual o valor da tensão aplicada ao induzido do motor em condições nominais;

b) Considere o motor a funcionar nas seguintes condições: $U_a = 195$ V; $n = 1400$ rpm. Suponha agora que a partir do comando "Referência de velocidade" do variador eletrónico de velocidade, se altera subitamente a tensão do induzido para 155 V. Calcule no instante imediato o valor da corrente da máquina. O que sucedeu? Justifique.

Resolução:

a) Utilizando os valores nominais fornecidos, a velocidade nominal é obtida por:

$\omega = \dfrac{P_n}{T_n}$ combinando com: $\omega = \dfrac{2\,\pi\,n}{60}$, tem-se:

$$n = \frac{P_n}{T_n}\,\frac{60}{2\,\pi} = \frac{5000}{30}\,\frac{60}{2\,\pi} = 1592 \text{ rpm}$$

Por outro lado, para $I_f = 1$ A $\Rightarrow\ K\,\phi = \dfrac{250}{2000}$ V/rpm

Utilizando a equação para a velocidade: $n = \dfrac{U_a - R_a\,I_n}{K\,\phi}$, com: $\Delta E = 0$, obtém-se:

$$1592 = \frac{U_a - 0{,}8 \times 40}{250/2000} \ \Rightarrow\ U_a = 231 \text{ V}$$

b) Para as condições indicadas: $U_a = 195$ V; $n = 1400$ rpm, verifica-se uma corrente de funcionamento do motor, I:

$$n = \frac{U_a - R_a\, I}{K\,\phi} \;\Leftrightarrow\; 1400 = \frac{195 - 0{,}8\, I}{250/2000} \;\Rightarrow I = 25 \text{ A}$$

Quando a tensão de alimentação altera subitamente, $(U_a = 195 \text{ V} \rightarrow 155 \text{ V})$, a velocidade ainda permanece a mesma (dinâmica lenta de um sistema mecânico *vs.* um sistema elétrico), verifica-se que a corrente altera para um novo valor, dado por, I':

$$n = \frac{U_a - R_a\, I'}{K\,\phi} \;\Leftrightarrow\; 1400 = \frac{155 - 0{,}8\, I'}{250/2000} \;\Rightarrow I' = -25 \text{ A}$$

Verifica-se com a alteração súbita da tensão, U_a, que força contra eletromotriz se torna: $E' > U_a$, invertendo o sentido da corrente. Visto de outro modo, iniciou-se um processo de travagem, em que a corrente, I', acompanhará a evolução de E', sendo restabelecida no valor anterior, $(I = 25 \text{ A})$, assim que a velocidade estabilizar.

Se o variador eletrónico de velocidade for bidirecional em corrente, então ocorre uma **travagem regenerativa**, sendo esta corrente devolvida à rede elétrica, durante o processo de travagem, enquanto se verificar $E' > U_a$.

Bibliografia

– [Guru & Hiziroğlu, 2003]: Bhag S. Guru, Hüseyin R. Hiziroğlu, Electric Machinery and Transformers, 3rd Ed., Oxford University Press, 2003.

Máquinas Síncronas Trifásicas

Exercício 1

Um alternador síncrono trifásico, 390 kVA, 1250 V, 50 Hz, 750 rpm, ligado em triângulo, apresenta os seguintes resultados dos ensaios em vazio e curto-circuito:

I_{exc} (A):	0,0	11,5	15,0	20,0	23,5	29,0	33,5
E_0 (V):	91	1010	1235	1460	1560	1640	1660
I_{cc} (A):	12	144	185	242	284	347	400

A resistência medida aos bornes do enrolamento do induzido é $0{,}144\ \Omega$. Determine:

a) A resistência por fase do enrolamento induzido do alternador síncrono, considerando um coeficiente de correção do efeito pelicular da corrente de 1,2;

b) A tensão de linha, para a corrente nominal e uma corrente de excitação de 33,5 A, considerando um fator de potência da carga de 0,9 indutivo;

c) A característica exterior do alternador síncrono trifásico, com uma corrente de excitação de 33,5 A, para um fator de potência 0,9 indutivo, unitário e 0,9 capacitivo;

d) A corrente de excitação do alternador, para este alimentar um motor assíncrono trifásico a uma tensão de 1 kV, sabendo que o motor desenvolve uma potência de 150 kW com um fator de potência de 0,832 e um rendimento de 90 %.

(**Nota:** Admita que a impedância síncrona, $\overline{Z}_s$), é igual à obtida da alínea anterior)

(Fonte: Modificado a partir do problema 9 de [Malea & Balaguer, 2004])

Resolução do Exercício 1: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

Exercício 2

Um alternador síncrono trifásico de 4 polos lisos, estator com ligações dos enrolamentos em triângulo, é utilizado para alimentar uma rede elétrica isolada com cargas equilibradas. O circuito do alternador tem reguladores de velocidade e da corrente de excitação operacionais de modo a manter, respetivamente, a frequência e a tensão constantes. Chapa de características: 72 kVA, 400 V, 50 Hz, $\cos\varphi = 0{,}83\,(\mathrm{c})$. Conhecem-se os dados do ensaio em vazio, curto-circuito e medição de resistências:

I_{exc} (A):	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	$R_{\text{J-K}} = 100\,\Omega$
E_0 (V):	15	202	370	460	480	491	500	
I_{cc} (A):	2	27	51	76	101	125	150	$R_{\text{U-V}} = 0{,}6\,\Omega$

a) Represente e determine os parâmetros do esquema equivalente por fase desta máquina para uma corrente de campo de 5 A;

b) Considere uma reatância síncrona, $X_s = 7{,}9\,\Omega/\text{fase}$. Determine a força eletromotriz e o ângulo de carga, $\overline{E}_0 = E_0 \angle \delta$, para o alternador funcionar nas condições nominais;

c) Determine o rendimento e o binário mecânico correspondente à situação nominal, sabendo que as perdas rotacionais são 1015 W;

d) Suponha que o regulador da corrente de excitação avariou. Por conseguinte, a corrente de excitação mantém-se constante nas condições da alínea b). Analise qualitativamente o que sucede à tensão da rede se o fator de potência $(\cos\varphi)$ diminuir, supondo corrente do estator, I, constante. Justifique, apresentando diagramas vetoriais justapostos (relativo à situação inicial e após diminuição do $\cos\varphi$). Por simplificação, considere $R_s = 0\ \Omega$.

Resultados:


a) $E_0 = 491$ V; $\quad \overline{Z}_s = 0{,}9 + \mathrm{j}\,6{,}74\ \Omega$ **b)** $460{,}4 \angle 66{,}9°$ V

c) $83{,}7\,\%$; $\quad 448{,}8$ Nm

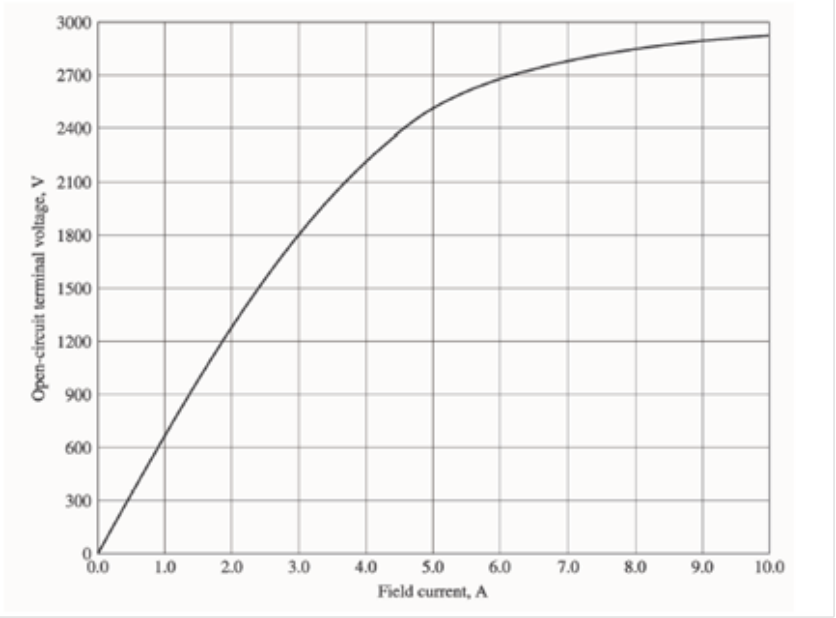Exercício 3

Um gerador síncrono, ligação Y, 2300 V, 1000 kVA, fator de potência 0,8 indutivo, 60 Hz, 2 polos, tem uma reatância síncrona de 1,1 Ω e uma resistência do induzido de 0,15 Ω. A 60 Hz, as perdas por atrito e ventilação são 24 kW, e as perdas no ferro 18 kW.

O enrolamento de campo é alimentado por uma tensão contínua de 200 V, sendo o valor máximo de I_f de 10 A. O ensaio em circuito aberto deste alternador é o apresentado na figura seguinte:



a) Qual o valor da corrente de campo necessário para que a tensão composta do seja de 2300 V, quando o alternador funciona em vazio?

b) Qual a força eletromotriz (FEM) gerada por esta máquina nas condições nominais?

c) Qual o valor da corrente de campo necessário para obter a tensão nominal, quando o alternador se encontra nas condições nominais?

d) Quais os valores de potência e binário necessários, para o acionamento deste alternador nas condições nominais?

e) Obtenha o diagrama P – Q deste alternador;

f) Considerando as condições nominais, obtenha a característica externa, $U = \mathrm{f}(I)$, para: $\cos\varphi = 0{,}8$ indutivo; $\cos\varphi = 0{,}8$ capacitivo; $\cos\varphi = 1$.

g) Para uma FEM de 2500 V determine a característica externa, $U = \mathrm{f}(I)$, para: $\cos\varphi = 0{,}8$ indutivo; $\cos\varphi = 0{,}8$ capacitivo; $\cos\varphi = 1$.

(Fonte: Adaptado do problema 5.2 de [Chapman, 2005])

Resolução do Exercício 3: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

Exercício 4

Uma máquina síncrona $3\sim$, 5 kVA, 208 V, 4 polos, 60 Hz, estator ligado em Y, apresenta um valor de resistência estatórica desprezável e uma reatância síncrona de $8\Omega/\text{fase}$.
A máquina é posta a funcionar como alternador ligado a uma rede elétrica $3\sim$, 208 V – 60 Hz.

a) Determine a FEM e o ângulo de carga quando a máquina entrega a potência nominal (kVA), com um fator de potência $0{,}8$ indutivo. Trace o diagrama vetorial de tensões nessas condições;

b) Calcule a corrente do estator, o fator de potência e a potência reativa fornecida pela máquina, se a corrente de excitação aumentar $20\,\%$. Trace o diagrama vetorial de tensões correspondente;

c) Com a corrente de excitação da alínea a), a potência mecânica do motor de acionamento é gradualmente aumentada. Qual o limite de estabilidade em regime permanente?
Quais são os valores correspondentes de corrente do estator, fator de potência e potência reativa, na condição de transferência máxima de potência? Trace o diagrama vetorial.

(Fonte: Exemplo 6.3 de [Sen, 1989])

Resultados:

a) $206{,}8\angle 25{,}4°$ V **b)** $17{,}8\angle -51{,}6°$ A; $0{,}62(\text{i})$; $5{,}0$ kVAr
c) $29{,}9\angle 30{,}1°$ A; $0{,}87\ (\text{c})$; $5{,}4$ kVAr

Exercício 5

Considere a instalação da central termoelétrica com armazenamento de energia através de ar comprimido (CAES – *Compressed-Air Energy Storage*) de Huntorf, que utiliza uma máquina síncrona de rotor cilíndrico de alta velocidade, que pode operar como alternador, motor ou compensador síncrono.
A central encontra-se ligada à rede elétrica de 15 kV – 50 Hz e a máquina síncrona tem os seguintes parâmetros: ligação em Y, $X_s = 0{,}34\ \Omega/\text{fase}$, $R_a \approx 0\ \Omega$ e perdas rotacionais, $p_{\text{rot}} = 3{,}2$ MW (consideradas constantes em todos os modos de operação).


Modos de Funcionamento da Central

A central opera em três modos, facilitados por duas embraiagens do tipo SSS (*Synchro-Self--Shifting*), [SSS gears, 2025], que permitem acoplar ou desacoplar a turbina e o compressor do veio principal:

– **Modo de Geração (Alternador):** O ar comprimido é aquecido com a queima de gás natural e expandido através da turbina, que aciona o alternador para produzir eletricidade.

– **Modo de Armazenamento (Motor):** A máquina funciona como motor e aciona o compressor para armazenar ar a alta pressão em reservatórios subterrâneos (cavernas de sal).

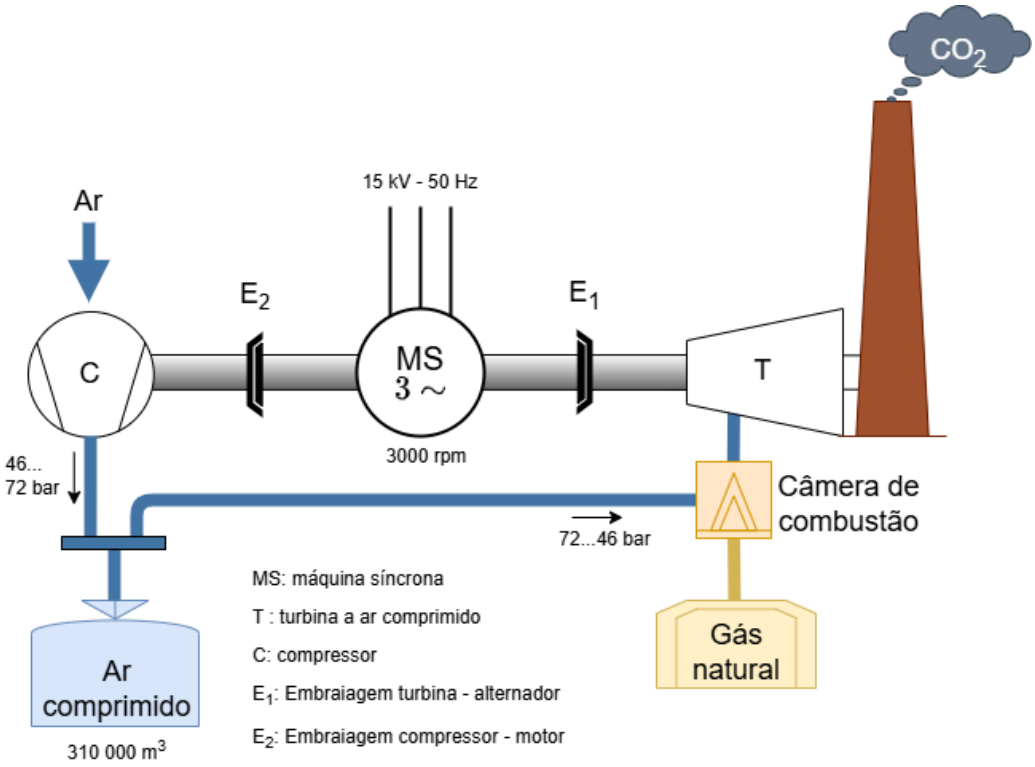– **Modo Compensador Síncrono:** Ambas as embraiagens estão abertas e a máquina funciona em vazio, focando-se na gestão de potência reativa para suporte da rede.



Esquema simplificado de funcionamento da central termoelétrica CAES de Huntorf, Alemanha. Adaptado de [EERA, 2013]

Parte 1: Modo Alternador (Geração de Energia) – Período de ponta

(Neste modo, a embraiagem da turbina está acoplada) A potência mecânica fornecida pela turbina ao eixo da máquina é de 321 MW. A máquina síncrona fornece energia para a rede com um fator de potência indutivo de 0,88. Determine:

a) a potência ativa fornecida para a rede elétrica e a corrente de linha;

b) a força eletromotriz por fase e o ângulo de carga;

c) Represente o diagrama vetorial de tensões, indicando as potências nos eixos $Q(\delta), P(\delta)$ e $P(\varphi), Q(\varphi)$.

Parte 2: Modo Motor Síncrono (Armazenamento de Energia) – Período de vazio

(Neste modo, a embraiagem do compressor está acoplada) A potência mecânica necessária para acionar o compressor é de 60 MW. A máquina consome energia da rede e é operada em sobreexcitação para injeção de potência reativa na rede, com num fator de potência de $0{,}70$. Determine:

a) a potência ativa consumida da rede elétrica e a corrente na linha;

b) a força eletromotriz por fase e o ângulo de carga;

c) Represente o diagrama vetorial de tensões, indicando as potências nos eixos $Q(\delta), P(\delta)$ e $P(\varphi), Q(\varphi)$.

Parte 3: Modo Compensador Síncrono – Serviços Ancilares

(Neste modo, ambas as embraiagens SSS estão abertas)

a) Partindo do modo gerador, definido na Parte 1, indique os procedimentos para colocar a máquina a funcionar como uma **reatância síncrona**;

b) Partindo do modo motor, definido na Parte 2, indique os procedimentos para colocar a máquina a funcionar como um **condensador síncrono**;

c) Se a central for configurada para fornecer 72 MVAr indutivos para a rede elétrica, determine a força contraeletromotriz e o ângulo de carga necessários. Represente o respetivo diagrama vetorial de tensões, indicando as potências nos eixos $Q(\delta), P(\delta)$ e $P(\varphi), Q(\varphi)$.

Resolução (Parte 1):

a)

Como alternador, atendendo que se desprezam perdas por efeito de Joule do estator ($R \approx 0$), a potência ativa fornecida à rede elétrica, P, vem dada por:

$$P = P_{\text{turbina}} - p_{\text{rot}} = 321 - 3{,}2 = 317{,}8 \text{ MW}$$

Por sua vez, considerando o fator de potência, a corrente na linha, I_L, obtém-se de:

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3}\, U_L \cos\varphi} = \frac{317{,}8 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 15 \times 10^3 \times 0{,}88} = 13{,}90 \text{ kA}$$

b)


Com os enrolamentos estatóricos em estrela, têm-se as seguintes grandezas por fase:

$$\overline{I} = I_L \angle \varphi \quad \text{com:} \quad \varphi = -\arccos(0{,}88) = -28{,}4° \quad \text{e} \quad \overline{U} = \frac{U_L}{\sqrt{3}} \angle 0°$$

Assim, $\overline{E}_0$, vem dada por:

$$\overline{E}_0 = E_0 \angle \delta = \overline{U} + \mathrm{j} X_s \overline{I} = \left(\frac{15 \times 10^3}{\sqrt{3}} \angle 0° \right) + \mathrm{j}\, 0{,}34 \left(13{,}90 \times 10^3 \angle -28{,}4° \right)$$
$$= 11{,}67 \angle 20{,}9° \ \text{kV}$$

c)

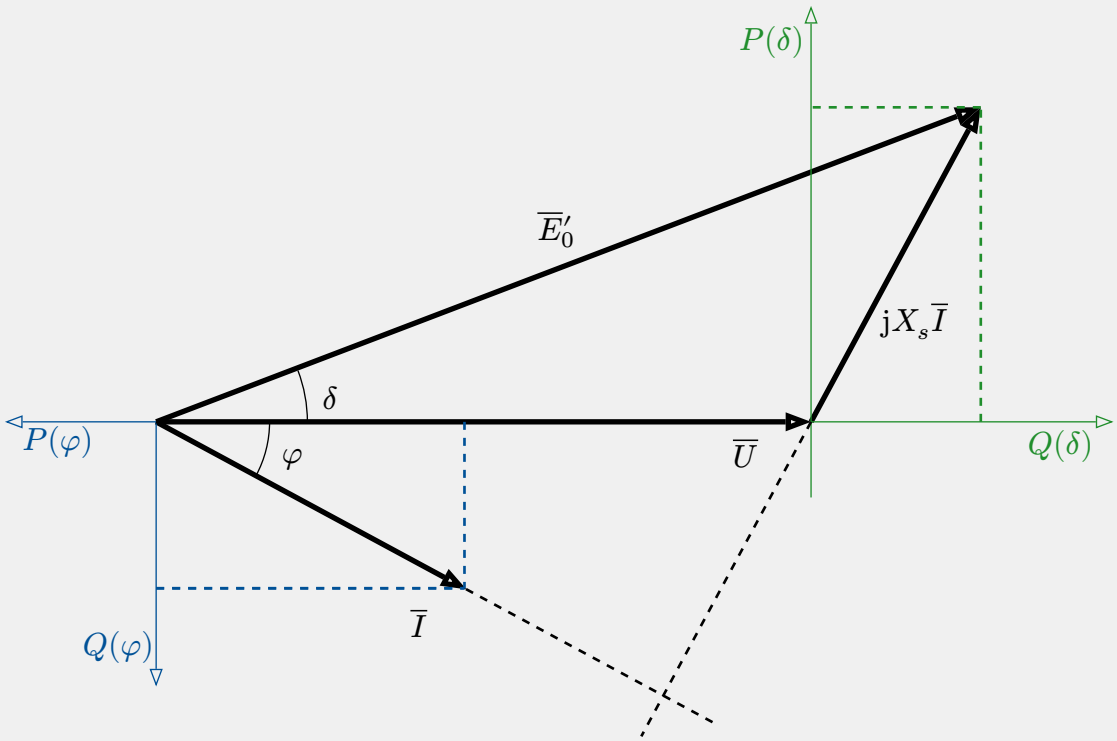

Resolução (Parte 2):

a)

Como motor, atendendo que se desprezam perdas por efeito de Joule do estator ($R \approx 0$), a potência ativa consumida da rede elétrica, P, vem dada por:

$$P = P_{\text{compressor}} + p_{\text{rot}} = 60 + 3{,}2 = 63{,}2 \ \text{MW}$$

Por sua vez, considerando o fator de potência, a corrente na linha, I_L, obtém-se de:

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3}\, U_L \cos\varphi} = \frac{63{,}2 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 15 \times 10^3 \times 0{,}70} = 3475 \ \text{A}$$

b)


O motor sobreexcitado, $(E'_0 \cos\delta > U)$, impõe que a corrente seja de carácter capacitivo, então:

$$\varphi = \arccos(0{,}70) = 45{,}6°$$

Assim, $\overline{E}'_0$, vem dada por:

$$\overline{E}'_0 = E'_0 \angle\delta = \overline{U} - \mathrm{j}X_s\overline{I} = \left(\frac{15\times10^3}{\sqrt{3}}\angle 0°\right) - \mathrm{j}\,0{,}34\,(3475\angle 45{,}6°)$$
$$= 9{,}54\angle -5{,}0°\ \text{kV}$$

c)

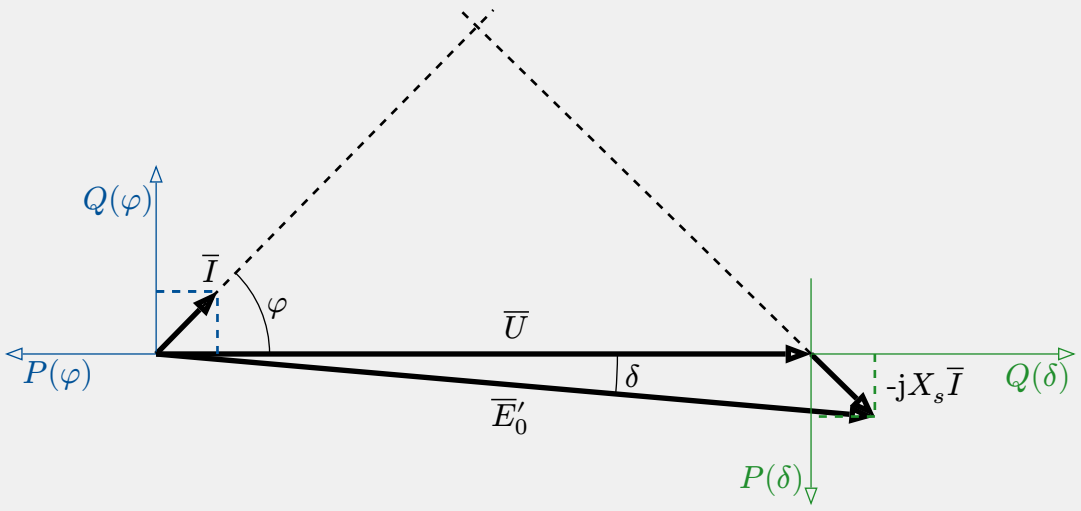

Resolução (Parte 3):

a)

Partindo do funcionamento como alternador sobreexcitado (parte 1), é necessário colocar a máquina a "flutuar" na rede elétrica, ou seja, fazendo: $P \to 0$ e $Q \to 0$.

Para tal é necessário diminuir a potência mecânica da turbina, diminuindo o binário mecânico da turbina fornecida ao alternador. Na sequência disso:

$$P_{\text{turbina}}\searrow \ \Rightarrow\ \delta\searrow \ \Rightarrow\ P\searrow \text{ e } Q\nearrow \text{ (um pouco)};\quad \text{até obter}\quad P=0$$

Simultaneamente, é necessário atuar na corrente de excitação do alternador para diminuir a potência reativa até a anular:

$$I_{\text{exc}}\searrow \ \Rightarrow\ Q\searrow \ \text{até obter}\quad Q=0$$

Assim que não exista fluxo de potências entre a máquina síncrona e a rede elétrica, a embraiagem turbina-alternador é automaticamente aberta (ou desacoplada).

Como a máquina síncrona continua eletricamente ligada à rede elétrica, comporta-se agora como um motor síncrono em vazio (compensador síncrono). Neste modo consome uma corrente baixa para suportar essencialmente as suas perdas rotacionais, $P = P_{\text{rot}}$.

Como compensador síncrono, para atuar no modo reatância síncrona, tem de absorver uma corrente indutiva. Para tal, é necessário subexcitar a máquina síncrona, diminuindo a corrente de excitação até obter o valor de potência reativa desejado.

Assim, o compensador síncrono consumirá corrente indutiva, o que significa que estará a produzir potência reativa capacitiva para a rede elétrica.

b)

Partindo do funcionamento como motor sobreexcitado (parte 2), basta diminuir o binário mecânico que o compressor exerce sobre o veio da máquina síncrona até este se anular, ficando o motor em vazio (compensador síncrono). Assim tem-se:

$$P_{\text{compressor}} \searrow \quad \Rightarrow \quad |\delta| \searrow \quad \Rightarrow \quad |P| \searrow \text{ e } Q \nearrow (\text{um pouco}); \quad \text{até obter} \quad P = 0$$

Assim que não exista transmissão de potência mecânica (binário mecânico nulo) do motor síncrono para o compressor, a embraiagem compressor-motor é automaticamente aberta (ou desacoplada).

Para o funcionamento como condensador síncrono é necessário que o compensador síncrono esteja sobreexcitado (já se encontrava na parte 2), para consumir corrente capacitiva. Assim, é apenas necessário reajustar a corrente de excitação para o valor de potência reativa necessária.

Por conseguinte, e como exemplo, aumentando a corrente de excitação, aumenta o consumo de corrente capacitiva da máquina, o que permite esta produzir mais potência reativa indutiva para a rede elétrica:

$$I_{\text{exc}} \nearrow \quad \Rightarrow \quad E'_0 \nearrow \quad \Rightarrow I(\text{cap}) \nearrow \quad \Rightarrow Q \nearrow$$

c)

Para o compensador síncrono produzir 72 MVAr indutivos para a rede elétrica, então terá de consumir corrente capacitiva, atuando como uma bateria de condensadores (modo condensador síncrono). Assim, a potência aparente necessária para o condensador síncrono funcionar vem dada por:

$$\overline{S} = p_{\text{rot}} - \text{j}\, Q = 3{,}2 - \text{j}\, 72 \ \text{ MVA}$$


Como: $\overline{S} = 3\,\overline{U}\,\overline{I}^*$ com: U, I a tensão e a corrente por fase. Assim:

$$\overline{I} = \left(\frac{\overline{S}}{3\,\overline{U}}\right)^* = \left(\frac{p_{\text{rot}} - \text{j}\,Q}{3\,U\angle 0°}\right)^* = \left(\frac{(3{,}2 - \text{j}\,72)\times 10^6}{3\,\frac{15\times 10^3}{\sqrt{3}}\angle 0°}\right)^* = 2774\angle 87{,}5°\ \text{A}$$

Assim, $\overline{E}'_0$, vem dada por:

$$\overline{E}'_0 = E'_0\angle\delta = \overline{U} - \text{j}X_s\overline{I} = \left(\frac{15\times 10^3}{\sqrt{3}}\angle 0°\right) - \text{j}\,0{,}34\,(2774\angle 87{,}5°)$$
$$= 9{,}6\angle -0{,}25°\ \text{kV}$$

Diagrama vetorial:

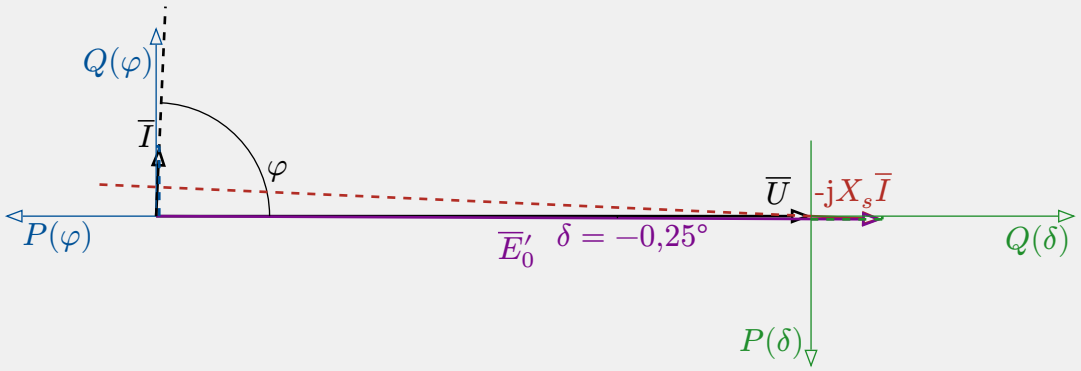

Exercício 6

A máquina síncrona do **exercício 4** é agora utilizada como motor síncrono alimentado por uma rede elétrica 3 ∼, 208 V – 60 Hz. A corrente de excitação é ajustada de modo a obter um fator de potência unitário quando a máquina absorve 3 kW da rede.

a) Determine a força contraeletromotriz (FCEM) e o ângulo de carga. Trace o diagrama vetorial de tensões nessas condições;

b) Determine o binário máximo que o motor pode desenvolver, se a corrente de excitação se mantiver constante e a carga aplicada ao veio for aumentando gradualmente.

(Fonte: Exemplo 6.4 de [Sen, 1989])

Resultados:

a) $137{,}3\angle -29{,}0°$ V **b)** 32,8 Nm

Exercício 7

Considere um alternador síncrono com $X_s = 4\ \Omega$ e $R \approx 0\ \Omega$, a operar sob a rede de potência infinita: $U = 200$ V/fase e $f = 50$ Hz.

a) Traçar os diagramas vetoriais correspondentes às combinações entre as seguintes potências ativas e reativas:


$$0 \qquad 5 \qquad 10 \qquad 15 \qquad 20 \qquad \text{kW, kVAr}$$

b) Traçar as curvas em V, também designadas por curvas de Mordey, das potências requeridas.

Resolução do Exercício 7: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

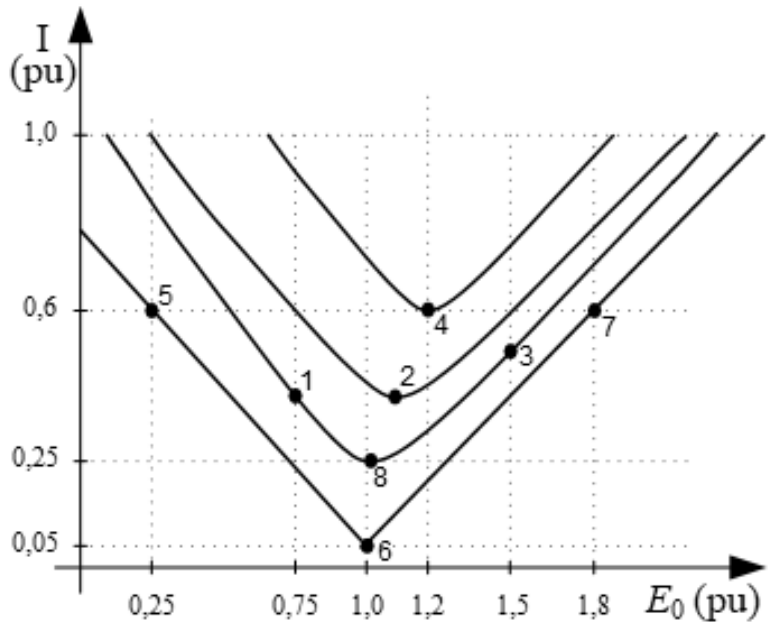Exercício 8

Considere uma máquina síncrona de rotor cilíndrico, 2 polos, 20 MVA, 6 kV−50 Hz, $\cos\varphi = 0{,}8$ (i), enrolamentos estatóricos em Y, de resistência desprezável e $X_s = 1{,}1$ pu. A máquina síncrona é ligada a uma rede elétrica de 6 kV−50 Hz e apresenta o seu mapa de funcionamento, traduzido nas curvas V da figura seguinte:



Determine em valores por unidade (pu):

a) as potências ativa e aparente do ponto 4 e o respetivo ângulo de carga;

b) Que pontos formam uma linha de excitação ótima? Justifique;

c) nos pontos 1 e 3, as potências ativa e reativa, ângulos de carga, como alternador. Apresente justapostos os diagramas vetoriais de tensões dos pontos 1 e 3 indicando as respetivas potências;

d) as perdas rotacionais da máquina. Justifique.

e) o binário mecânico correspondente ao ponto 8, em funcionamento como motor síncrono. Apresente o respetivo diagrama vetorial de tensões;

f) Escolha justificadamente o ponto correspondente ao funcionamento como condensador síncrono e apresente o respetivo diagrama vetorial de tensões.

Resultados:

a) $Q_4 = 0$ pu; $P_4 = \pm 0{,}6$ pu; $\delta_4 = \pm 33{,}4°$ **b)** excitação ótima: $6 - 8 - 2 - 4$

c) $P_1 = P_3 = 0{,}25$ pu; $\delta_1 = 21{,}5°$; $\delta_3 = 10{,}6°$; $Q_1 = 0{,}27$ pu (c); $Q_3 = 0{,}43$ pu (i)

d) $p_{\text{rot}} = 0{,}05$ pu **e)** $T_{\text{mec}} = 0{,}2$ pu **f)** condensador síncrono: 7

Exercício 9

Uma máquina síncrona trifásica, 5 MVA, 11 kV, ligação dos enrolamentos do estator em Y, apresenta uma reatância síncrona de $10\ \Omega/\text{fase}$ e uma resistência do induzido desprezável. A máquina é ligada a um barramento de 11 kV$-$60 Hz e funciona como compensador síncrono. Despreze as perdas mecânicas.

a) Determine a corrente do estator para o ponto de excitação ótima. Desenhe o diagrama vetorial;

b) Determine a corrente do estator e o fator de potência se a corrente de excitação aumentar $50\,\%$. Desenhe o diagrama vetorial;

c) Idem, para uma diminuição de $50\,\%$. Desenhe o diagrama vetorial.


(Fonte: Exemplo 6.6 de [Sen, 1989])

Resolução:

a)

Não havendo perdas a considerar e tratando-se de um compensador síncrono $(P = 0)$, a corrente será nula para o ponto de excitação ótima $(Q = 0, \quad \text{ou} \quad \cos\varphi = 1)$, por conseguinte, $I = 0$ A.

Diagrama vetorial:

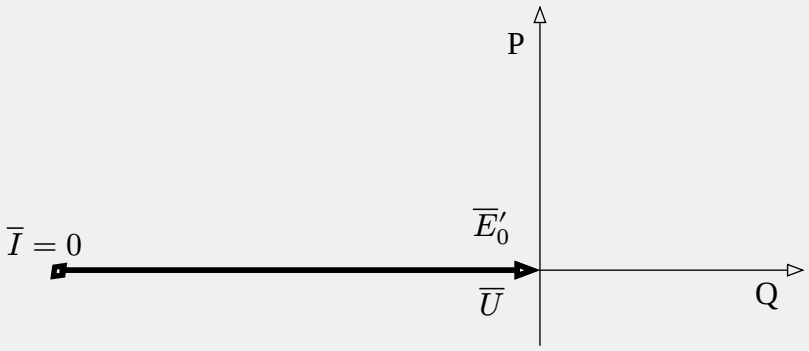


b)

Considerando circuito magnético linear (desconhecida a característica magnética), um aumento da corrente de excitação em $50\,\%$ terá o mesmo aumento na força eletromotriz, $\overline{E}_0$. Assim, partindo da situação anterior, $\left(\overline{E}'_0 = \overline{U}\right)$, tem-se:

$E'_0 = 1{,}5\,U$

Como compensador síncrono, desprezando perdas, tem-se um ângulo de carga nulo, $\delta = 0°$.

Diagrama vetorial:

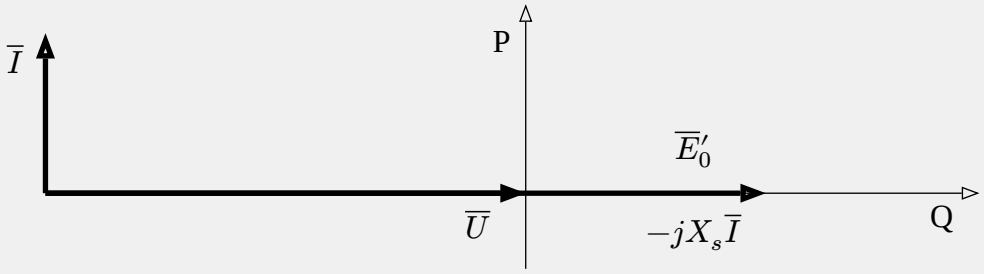


$$\overline{E}'_0 = \overline{U} - \mathrm{j}\,X_s\,\overline{I} \quad \Leftrightarrow \quad \overline{I} = \frac{\overline{E}'_0 - \overline{U}}{-\mathrm{j}\,X_s} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \overline{I} = \frac{\left(\dfrac{1{,}5 \times 11 \times 10^3}{\sqrt{3}}\angle 0°\right) - \left(\dfrac{11 \times 10^3}{\sqrt{3}}\angle 0°\right)}{-\mathrm{j}\,10} = 317{,}5\angle 90° \ \text{A}$$

c)

Usando um raciocínio similar à alínea anterior, tem-se: $E'_0 = 0{,}5\,U$ e $\delta = 0°$.

Diagrama vetorial:

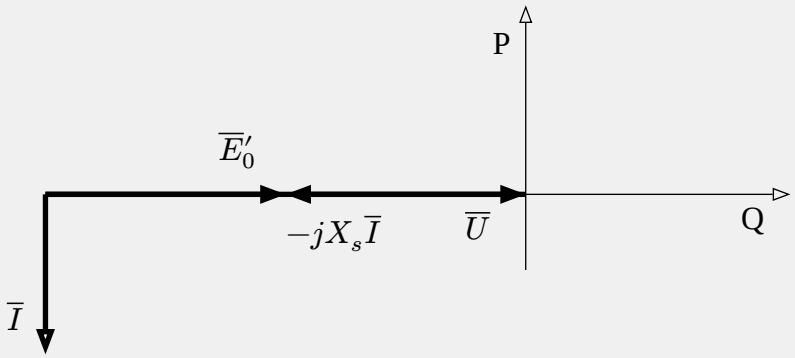

$$\overline{E}'_0 = \overline{U} - \mathrm{j}\,X_s\,\overline{I} \quad \Leftrightarrow \quad \overline{I} = \frac{\overline{E}'_0 - \overline{U}}{-\mathrm{j}\,X_s} \quad \Leftrightarrow \quad \overline{I} = 317{,}5 \angle -90° \text{ A}$$

Exercício 10

Considere um alternador síncrono trifásico, 20 MVA, 11 kV, com os enrolamentos do estator ligados em estrela, sendo a respetiva resistência desprezável. O alternador síncrono apresenta a seguinte característica magnética à velocidade nominal:

I_{exc} (A)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
E_0 (V)	7772	8827	9611	10214	10694	11085	11409	11683	11917	12119

O alternador encontra-se ligado a uma rede elétrica de potência infinita de 11 kV, fornecendo uma potência de 20 MW com fator de potência unitário. Para uma corrente de excitação de 200 A, determine:

a) A reatância síncrona do alternador;

Considere um segundo alternador síncrono trifásico, de idênticas características nominais, ligado à rede de potência infinita de 11 kV em paralelo com o anterior e à mesma corrente de excitação. Se o conjunto dos alternadores fornecer uma potência de 36 MW, repartida de igual modo por ambos, com um fator de potência 0,9 indutivo, calcule:

b) A FEM induzida em cada um dos alternadores síncronos trifásicos e a corrente total fornecida à rede elétrica;

Se reduzir a FEM por fase em $10\,\%$ de um dos alternadores ligados em paralelo, mantendo constante o binário mecânico aplicado pela turbina a cada alternador, bem como o fator de potência global, determine:

c) A FEM induzida no outro alternador síncrono trifásico para satisfazer as condições indicadas;

d) As correntes fornecidas à rede e o fator de potência de cada alternador.

(Fonte: Modificado a partir do problema 10 de [Malea & Balaguer, 2004])

Resultados:

a) $2{,}16\ \Omega$; **b)** $7618\angle 15{,}5°\ \text{V};\ 2099\angle -25{,}8°\ \text{A}$; **c)** $8385\angle 14{,}1°\ \text{V}$
d) $949\ \text{A};\ 0{,}996\ (\text{i})$; $1254\ \text{A};\ 0{,}753\ (\text{i})$

Exercício 11

Um alternador síncrono de polos salientes, 12 MVA, ligação em triângulo, $\eta = 91\%$, faz parte de um processo de cogeração de uma indústria de celulose e encontra-se ligado à rede elétrica de potência infinita de $13{,}8$ kV-50 Hz. Sabe-se que: $X_d = 34\Omega/\text{fase}$; $X_q = 16\ \Omega/\text{fase}$ e $R \approx 0\ \Omega$.

a) Trace qualitativamente o diagrama vetorial de tensões para uma situação de plena carga e $\cos\varphi = 0{,}81$ (c), evidenciando a determinação dos eixos direto e quadratura e das componentes da corrente nos mesmos;


b) Determine o fasor da força eletromotriz nessa situação;

c) Mantendo a corrente de excitação constante, determine o limite de estabilidade estática deste alternador e a potência desenvolvida correspondente;

d) Qualitativamente:
   - Como proceder para colocar esta máquina síncrona a operar como um condensador síncrono nesta instalação, partindo do ponto de funcionamento descrito;
   - Apresente o diagrama vetorial do novo ponto de funcionamento da máquina síncrona.

Resolução:

a)

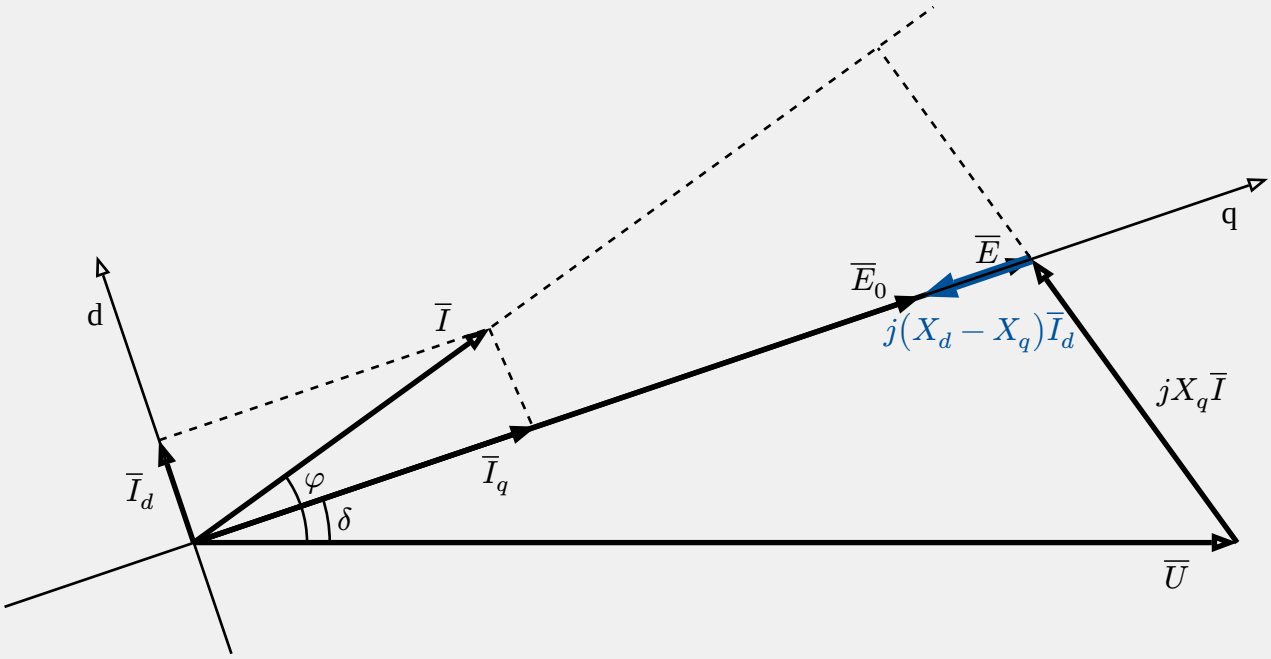

b)

Fasores da tensão e corrente por fase (circuito equivalente), $\overline{U}_f$ e $\overline{I}_f$:

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_n} = \frac{12 \times 10^6}{\sqrt{3} \cdot 13{,}8 \times 10^3} = 502 \text{ A} \qquad \text{fase: } \varphi = \arccos(0{,}81) = 35{,}9°$$

Estator em Δ: $\quad U_f = U_n \; ; \quad I_f = \dfrac{I_n}{\sqrt{3}}$

Fasores: $\quad \overline{U}_\text{f} = 13{,}8 \angle 0° \text{ kV} \qquad \overline{I}_\text{f} = \dfrac{502}{\sqrt{3}} \angle 35{,}9° \text{ A}$

Fasor da FEM efetiva, $\overline{E}$:

$$\overline{E} = \overline{U}_f + jX_q\overline{I}_f = (13{,}8 \times 10^3 \angle 0°) + j16\left(\frac{502}{\sqrt{3}} \angle 35{,}9°\right) = 11{,}7 \angle 18{,}7° \text{ kV}$$

Fasor da corrente segundo o eixo direto, $\overline{I}_d$:

$$\overline{I}_d = I \sin(\varphi - \delta) \angle (\delta + 90°) = \frac{502}{\sqrt{3}} \sin(35{,}9° - 18{,}7°) \angle (18{,}7° + 90°)$$

$$\overline{I}_d = 85{,}7 \angle 108{,}7° \text{ A}$$

Fasor da FEM, $\overline{E}_0$:

$$\overline{E}_0 = \overline{E} + j(X_d - X_q)\overline{I}_d = (11{,}7 \times 10^3 \angle 18{,}7°) + j(34 - 16)(85{,}7 \angle 108{,}7°)$$

$$\overline{E}_0 = 10{,}16 \angle 18{,}7° \text{ kV}$$

c)

$$\text{Limite de estabilidade estática: } \Rightarrow \frac{\mathrm{d}P_d}{\mathrm{d}\delta} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{3UE_0}{X_d}\cos\delta_{\lim} + \frac{3U^2\left(X_d - X_q\right)}{X_d X_q}\cos(2\delta_{\lim}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{3 \cdot 13{,}8 \times 10^3 \cdot 10{,}16 \times 10^3}{34}\cos\delta_{\lim} + \frac{3\left(13{,}8 \times 10^3\right)^2(34-16)}{34 \cdot 16}\cos(2\delta_{\lim}) = 0 \Rightarrow$$

$$\delta_{\lim} = 55{,}8°$$

Com: $I_{\text{exc}} = \text{constante} \Rightarrow E_0 = \text{constante}$

Substituindo em $P_d(\delta)$ com $\delta = \delta_{\lim}$:

$$P_d^{\max} = \frac{3UE_0}{X_d}\sin\delta_{\lim} + \frac{3U^2\left(X_d - X_q\right)}{2X_d X_q}\sin(2\delta_{\lim})$$

$$= \frac{3 \cdot 13{,}8 \times 10^3 \cdot 10{,}16 \times 10^3}{34}\sin(55{,}8°) + \frac{3\left(13{,}8 \times 10^3\right)^2(34-16)}{2 \cdot 34 \cdot 16}\sin(2 \cdot 55{,}8°)$$

$$\approx 19 \text{ MW}$$


d) Procedimento para funcionar como condensador síncrono:

1º : $(T_{\text{mec}} \searrow$ até $\delta = 0)$ e $(I_{\text{exc}} \nearrow$ até $\overline{E}_0 = \overline{U}) \Rightarrow$ máquina a "flutuar" na rede, ou seja, $(Q = 0, P = 0)$

2º : Desacoplar a turbina do alternador $\Rightarrow$ motor síncrono em vazio

3º : $(I_{\text{exc}} \nearrow$ até Q desejado), modo sobreexcitado $\Rightarrow$ condensador síncrono

Diagrama vetorial de tensões do condensador síncrono de polos salientes:

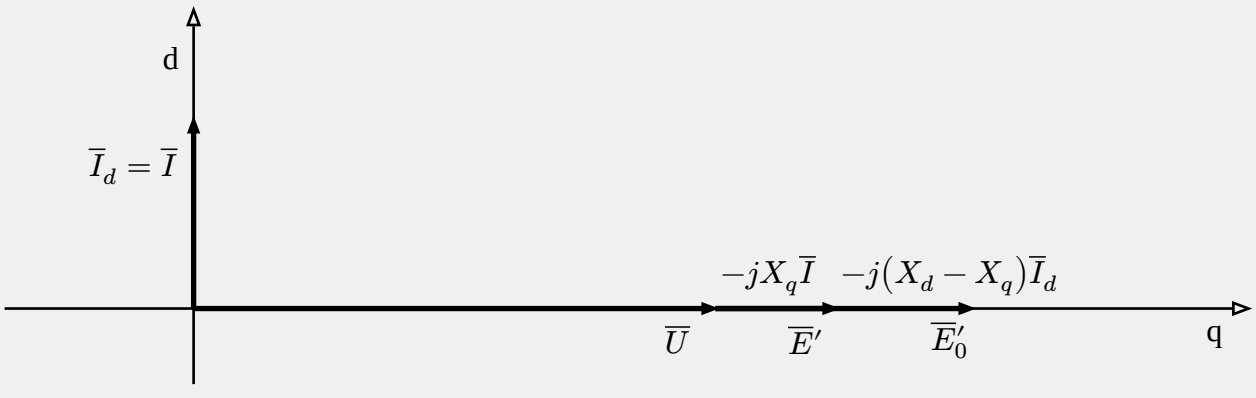

Exercício 12

Um motor síncrono trifásico com quatro polos salientes e o estator ligado em estrela, encontra-se a trabalhar sobre uma rede de potência infinita de 208 V, com $\cos\varphi = 0{,}8\,(\mathrm{i})$, consumindo 40 A.

Sabe-se que: $f = 50$ Hz; $X_d = 2{,}7\ \Omega$/fase; $X_q = 1{,}7\ \Omega$/fase; $R = 0\ \Omega$.

a) Trace, qualitativamente, o diagrama vetorial de tensões correspondente, evidenciando a determinação dos eixos direto e de quadratura e das componentes da corrente nos mesmos;

b) Determine o fasor da força contraeletromotriz, $\overline{E}'_0$, nas condições de funcionamento indicadas;

c) Calcule o binário máximo desenvolvido por esta máquina;

d) Trace qualitativamente a curva de binário desenvolvido deste motor.

Resultados:

b) $94{,}5 \angle -34{,}5°$ V; **c)** $95{,}8$ Nm

Exercício 13

Uma máquina síncrona $3\sim$ de polos salientes, 50 MVA, 11 kV-60 Hz, enrolamentos do estator em Y, apresenta as reatâncias: $X_d = 0{,}8$ pu e $X_q = 0{,}4$ pu. Como motor síncrono é colocado à plena carga com fator de potência $0{,}8$ indutivo. As perdas mecânicas representam são $0{,}15$ pu.
Despreze as perdas de Joule do induzido.

a) Determine X_d e X_q em Ω;

b) Determine a FEM em pu;

c) Determine a potências desenvolvidas (em pu) devido à FEM de excitação e devido ao efeito de relutância do rotor;

d) Se a corrente de excitação for reduzida a zero, a máquina continua em sincronismo? Justifique;

e) Se a carga ao veio for retirada e a corrente de excitação reduzida a zero, determine o valor da corrente do estator (em pu) e o fator de potência. Desenhe o diagrama vetorial da máquina para esta situação.

Resolução do Exercício 13: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

Bibliografia

– [Chapman, 2005]: S.J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, 4th Ed., McGraw-Hill, USA, 2005.

– [Malea & Balaguer, 2004]: J.M. Malea, E.F. Balaguer, Problemas resueltos de máquinas eléctricas rotativas, Publicações da Universidade de Jaume I, Espanha, 2004.

– [Sen, 1989]: P.C. Sen, Principles of electric machines and power electronics, John Wiley & Sons, USA, 1989.

– [EERA, 2013] Luo X, Wang J. Overview of current development on compressed air energy storage. EERA technical report; Dec. 2013. URL: https://www.cedren.no/Portals/Cedren/Overview%20of%20Current%20Development%20on%20Compressed%20Air%20Energy%20Storage_EERA%20report%202013.pdf

– [SSS gears, 2025] SSS Clutch Operating Principle, SSS Notes Reference NR2167, SSS Gears Limited. URL: https://files.sssgears.co.uk/NR2167.pdf

TRANSITÓRIOS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS

Exercício 1

Analise separadamente os dois alternadores síncronos trifásicos seguintes, cada um ligado em estrela a um barramento infinito de 6 kV – 50 Hz. Cada alternador fornece inicialmente 1 MW com $\cos\varphi = 1$.

	Alternador 1	**Alternador 2**
Máquina síncrona:	polos lisos	polos salientes
Potência nominal:	5 MVA	5 MVA
Reatâncias/fase:	$X_s = 12{,}75\,\Omega$	$X_d = 12{,}75\,\Omega$; $X_q = \frac{X_d}{2}$
Perdas:	desprezáveis	desprezáveis
FEM/fase:	$E_0 = 3{,}675$ kV	$E_0 = 3{,}675$ kV

Suponha que ocorre uma falha no regulador da turbina, fazendo a potência mecânica, P_{mec}, aumentar subitamente de 1 MW para um novo valor constante, $P_{\text{mec}} > 1$ MW. O barramento infinito mantém a frequência e a tensão constantes, absorvendo o excesso de potência ativa e qualquer variação de potência reativa.

Utilizando o critério de igualdade das áreas, determinar a máxima perturbação admissível de cada um dos alternadores, mantendo o funcionamento da máquina síncrona estável. Analise as diferenças entre os alternadores.

Resolução do Exercício 1: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

Exercício 2

Um motor síncrono trifásico de polos lisos, 800 kW, $X_s = 1{,}2$ pu, ligado a rede elétrica de potência infinita, 6,6 kV – 50 Hz, aciona a linha principal de uma extrusora de filme de polipropileno.

Em regime permanente, o motor absorve uma potência de 560 kW com um fator de potência unitário ($Q \approx 0$). Considere perdas de Joule e rotacionais desprezáveis.

Subitamente o filme rasga no forno de estiramento, fazendo com que a carga mecânica ao veio do motor passe instantaneamente de 560 kW para 0 kW (o motor fica em vazio).

Considerando que a corrente de excitação se mantém constante, determine:

a) o ângulo de carga inicial, δ_0;

b) o ângulo máximo que o rotor atinge durante o transitório, $\delta_{máx}$;

c) Justifique se o motor mantém ou perde o sincronismo, através do critério de igualdade das áreas.

Nota: Não é necessário efetuar o cálculo numérico das áreas. Obtenha a resposta por simples inspeção das áreas aceleradora e desaceleradora, sem qualquer integração (usar apenas a interpretação física).

Resultados:

a) $-40{,}0°$; **b)** $40{,}0°$

Exercício 3


Considere um motor de corrente contínua de excitação separada, no qual se efetuaram dois ensaios:

- Ensaio em vazio para a separação das perdas mecânicas e magnéticas;
- Ensaio de desaceleração para determinação dos parâmetros mecânicos.

Ensaio em vazio (tensão e corrente no induzido com velocidade constante = 1500rpm)

(V)	220	210	200	190	180	170	160	151	140	130	121	110	100	91
(mA)	2720	2730	2740	2780	2816	2870	3036	3080	3180	3353	3492	3730	4010	4335

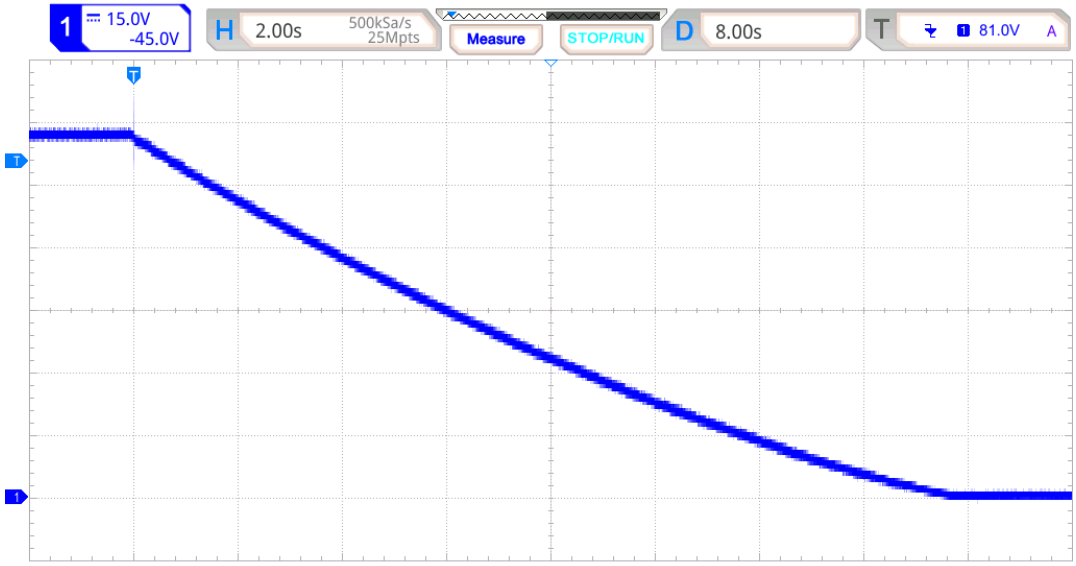Ensaio de desaceleração (ganho vertical: 1500 rpm <> 5,8 div):




a) Determine o valor das perdas mecânicas deste motor, sabendo que a resistência do induzido tem o valor: $R_a = 0{,}834\,\Omega$;

b) Determine os parâmetros mecânicos (momento de inércia, coeficientes de atrito viscoso e estático) deste motor.

Resolução do Exercício 3: 🔗 *notebook* interativo desenvolvido em **Pluto**.jl – julia.

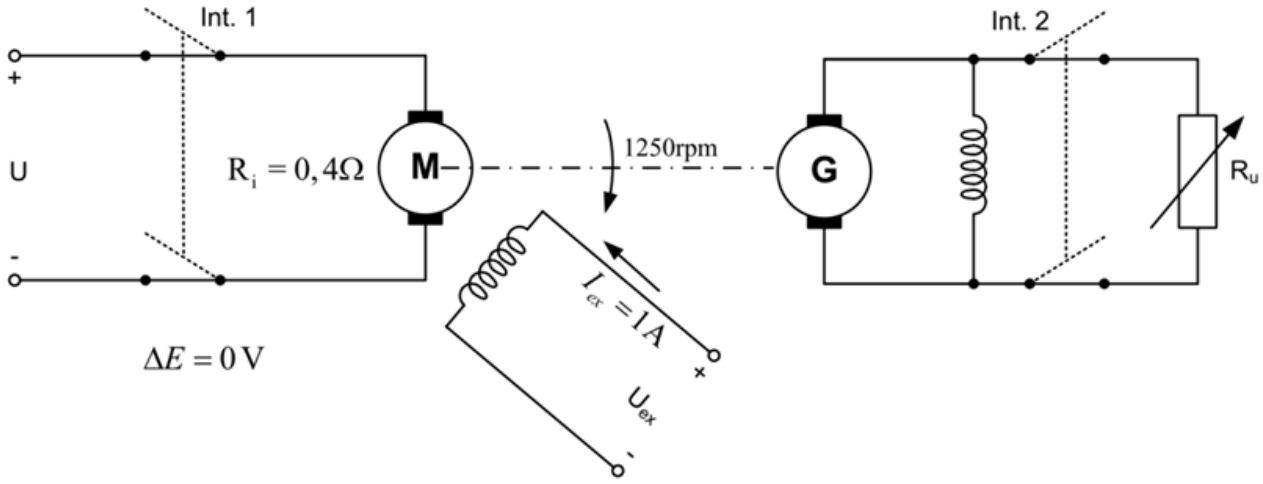Exercício 4

Considere duas máquinas de corrente contínua ligadas de acordo com o esquema da figura seguinte:



O gerador de excitação derivação, **G**, alimenta a resistência de utilização, **Ru**, e é acionado a 1250 rpm por um motor de excitação separada, **M**, que apresenta a seguinte característica magnética:

i (A)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1.4	$n_{\text{mag}} = 1000$ rpm
E (V)	15	75	130	170	200	220	235	250	

a) Escreva as equações que modelizam o funcionamento do motor CC em regime dinâmico;

b) Considere o motor alimentado à tensão de 295 V e uma corrente de 50 A. Atendendo que o fluxo é constante, calcule o binário de carga aplicado ao motor nessas condições, sabendo que o sistema (motor + carga) apresenta os seguintes parâmetros mecânicos:

$J = 0{,}4$ kgm² $\qquad K_d = 0{,}07$ Nm/rad.s^{-1} $\qquad K_e = 3{,}5$ Nm

c) Suponha que o motor se encontra a funcionar nas seguintes condições:

$T_d = 100$ Nm $\qquad$ $T_c = 80$ Nm $\qquad$ $n = 2250$ rpm

Determine o valor de $\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$ quando: 1) $\rightarrow$ o interruptor 1 é aberto;
2) $\rightarrow$ o interruptor 2 é aberto.

Resultados:

b) 92,3 Nm; **c-1)** -250 rads^{-2} ; **c-2)** 200 rads^{-2}



REA/OER | CC BY-SA 4.0

Ricardo Luís | ISEL | 2026